

《精通开关电源设计》笔记

三种基础拓扑（buck boost buck-boost）的电路基础：

- 1, 电感的电压公式 $V = L \frac{dI}{dt} = L \frac{\Delta I}{\Delta T}$, 推出 $\Delta I = V \times \Delta T / L$
- 2, SW 闭合时, 电感通电电压 V_{ON} , 闭合时间 t_{ON} SW 关断时, 电感电压 V_{OFF} , 关断时间 t_{OFF}
- 3, 功率变换器稳定工作的条件: $\Delta I_{ON} = \Delta I_{OFF}$ 即, 电感在导通和关断时, 其电流变化相等。那么由 1, 2 的公式可知, $V_{ON} = L \times \Delta I_{ON} / \Delta t_{ON}$, $V_{OFF} = L \times \Delta I_{OFF} / \Delta t_{OFF}$, 则稳定条件为伏秒定律: $V_{ON} \times t_{ON} = V_{OFF} \times t_{OFF}$
- 4, 周期 T , 频率 f , $T = 1/f$, 占空比 $D = t_{ON}/T = t_{ON} / (t_{ON} + t_{OFF}) \rightarrow t_{ON} = D/f = TD$
 $\rightarrow t_{OFF} = (1-D) / f$

电流纹波率 r P51 52

$r = \Delta I / I_L = 2I_{AC} / I_{DC}$ 对应最大负载电流值和最恶劣输入电压值

$\Delta I = E / L \mu_H$ $E_t = V \times \Delta T$ (时间为微秒) 为伏微秒数, $L \mu_H$ 为微亨电感, 单位便于计算

$r = E / (I_L \times L \mu_H) \rightarrow I_L \times L \mu_H = E / r \rightarrow L \mu_H = E / (r * I_L)$ 都是由电感的电压公式推导出来

r 选值一般 0.4 比较合适, 具体见 P53

电流纹波率 $r = \Delta I / I_L = 2I_{AC} / I_{DC}$ 在临界导通模式下, $I_{AC} = I_{DC}$, 此时 $r = 2$ 见 P51

$r = \Delta I / I_L = V_{ON} \times D / L f I_L = V_{OFF} \times (1-D) / L f I_L \rightarrow L = V_{ON} \times D / r f I_L$

电感量公式: $L = V_{OFF} \times (1-D) / r f I_L = V_{ON} \times D / r f I_L$

设置 r 应注意几个方面:

$A, I_{PK} = (1+r/2) \times I_L \leq$ 开关管的最小电流, 此时 r 的值小于 0.4, 造成电感体积很大。

B, 保证负载电流下降时, 工作在连续导通方式 P24-26,

最大负载电流时 $r' = \Delta I / I_{LMAX}$, 当 $r=2$ 时进入临界导通模式, 此时 $r = \Delta I / I_x = 2 \rightarrow$

负载电流 $I_x = (r'/2) I_{LMAX}$ 时, 进入临界导通模式, 例如: 最大负载电流 3A, $r'=0.4$, 则负载电流为 $(0.4/2) \times 3 = 0.6A$ 时, 进入临界导通模式

避免进入临界导通模式的方法有 1, 减小负载电流 2, 减小电感 (会减小 ΔI , 则减小 r) 3, 增加输入电压 P63

电感的能量处理能力 $1/2 \times L \times I^2$

电感的能量处理能力用峰值电流计算 $1/2 \times L \times I_{PK}^2$, 避免磁饱和。

确定几个值:**r** 要考虑最小负载时的 **r** 值 负载电流 **I_L** **I_{PK}** 输入电压范围 **V_{IN}** 输出电压 **V_O**

最终确认 **L** 的值

基本磁学原理: P71——以后花时间慢慢看《电磁场与电磁波》用于 EMC 和变压器

H 场: 也称磁场强度, 场强, 磁化力, 叠加场等。单位 A/m

B 场: 磁通密度或磁感应。单位是特斯拉 (T) 或韦伯每平方米 Wb/m²

恒定电流 **I** 的导线, 每一线元 **dl** 在点 **p** 所产生的磁通密度为 $dB = \mu_0 / 4\pi \times I \times dl \times a_R / R^2$

dB 为磁通密度, **dl** 为电流方向的导线线元, **a_R** 为由 **dl** 指向点 **p** 的单位矢量, 距离矢量为 **R**, **R** 为从电流元 **dl** 到点 **p** 的距离, **k** 为比例常数。

在 SI 单位制中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H/m$ 为真空的磁导率。

则代入 k 后, $dB = \mu_0 \times I \times dl \times R / 4\pi R^3$ 对其积分可得 $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_C \frac{Idl \times R}{r^3}$

磁通量: 通过一个表面上 B 的总量 $\Phi = \int_S B \cdot dS$, 如果 B 是常数, 则 $\Phi = BA$, A 是表面积

$H = B/\mu$ $\rightarrow B = \mu H$, μ 是材料的磁导率。空气磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$

法拉第定律 (楞次定律): 电压 V 与线圈匝数 N 成正比与磁通量变化率

$$V = N \times d\Phi / dt = NA \times dB / dt$$

线圈的电感量: 通过线圈的磁通量相对于通过它的电流的比值 $L = H * N\Phi / I$

磁通量 Φ 与匝数 N 成正比, 所以电感量 L 与匝数 N 的平方成正比。这个比例常数叫电感常数, 用 A_L 表示, 它的单位是 $nH/\text{匝数}^2$ (有时也用 $nH/1000 \text{ 匝数}^2$) $L = A_L * N^2 * 10^{-9} \text{ H}$

所以增加线圈匝数会急剧增加电感量

若 H 是一闭合回路, 可得该闭合回路包围的电流总量 $\int H dl = IA$, 安培环路定律

结合楞次定律和电感等式 $V = L \frac{dI}{dt}$ 可得到

$$V = N \times d\Phi / dt = NA \times dB / dt = L \times dI / dt$$

可得功率变换器 2 个关键方程:

$$\Delta B = L \Delta I / NA \text{ 非独立电压方程 } \rightarrow B = LI / NA$$

$$\Delta B = V \Delta t / NA \text{ 独立电压方程 } \rightarrow B_{AC} = \Delta B / 2 = V_{ON} \times D / 2NAf \text{ 见 P72-73}$$

N 表示线圈匝数, A 表示磁心实际几何面积 (通常指中心柱或磁心资料给出的有效面积 A_e)

$$B_{PK} = LI_{PK} / NA \text{ 不能超过磁心的饱和磁通密度}$$

由公式知道, 大的电感量, 需要大的体积, 否则只增加匝数不增加体积会让磁心饱和

磁场纹波率对应电流纹波率 r

$$r = 2I_{AC} / I_{DC} = 2B_{AC} / B_{DC}$$


$$B_{PK} = (1 + r/2) B_{DC} \rightarrow B_{DC} = 2B_{PK} / (r + 2)$$

$$B_{PK} = (1 + 2/r) B_{AC} \rightarrow B_{AC} = r B_{PK} / (r + 2) \rightarrow \Delta B = 2 B_{AC} = 2r B_{PK} / (r + 2)$$

磁心损耗, 决定于磁通密度摆幅 ΔB , 开关频率和温度

磁心损耗=单位体积损耗×体积, 具体见 P75-76

Buck 电路

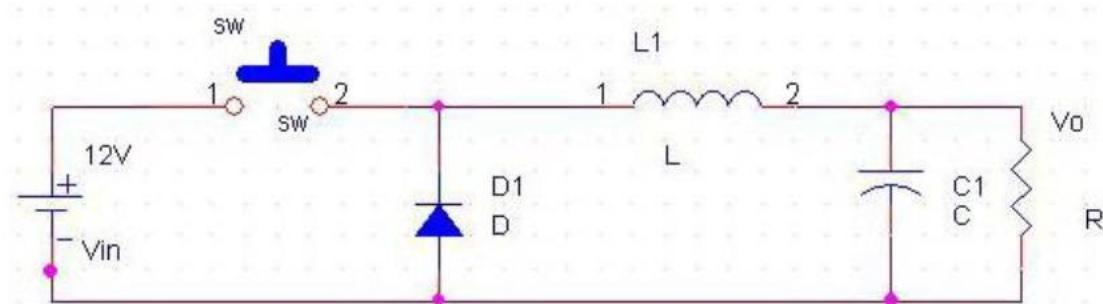

5. 电容的输入输出平均电流为 0, 在整个周期内电感平均电流=负载平均电流, 所以有: $I_L = I_o$

6. 二极管只在 sw 关断时流过电流, 所以 $I_D = I_L \times (1 - D)$

7. 则平均开关电流 $I_{sw} = I_L \times D$

8, 由基尔霍夫电压定律知:

$$\begin{aligned} \text{Sw 导通时: } V_{IN} &= V_{ON} + V_o + V_{SW} \rightarrow V_{ON} = V_{IN} - V_o - V_{SW} \\ &\approx V_{IN} - V_o \text{ 假设 } V_{SW} \text{ 相比足够小} \\ V_o &= V_{IN} - V_{ON} - V_{SW} \\ &\approx V_{IN} - V_{ON} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sw 关断时: } V_{OFF} &= V_o + V_D \rightarrow V_o = V_{OFF} - V_D \\ &\approx V_{OFF} \text{ 假设 } V_D \text{ 相比足够小} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9, \text{ 由 3、4 可得 } D &= t_{ON} / (t_{ON} + t_{OFF}) \\ &= V_{OFF} / (V_{OFF} + V_{ON}) \end{aligned}$$

$$\text{由 8 可得: } D = V_o / (V_{IN} - V_o) + V_o$$

$$D = V_o / V_{IN}$$

10, 直流电流 I_{DC} =电感平均电流 I_L , 即 $I_{DC} \equiv I_L = I_o$ 见 5

$$11, \text{ 纹波电流 } I_{AC} = \Delta I / 2 = V_{IN} (1-D) D / 2Lf = V_o (1-D) / 2Lf$$

由 1, 3、4、9 得,

$$\begin{aligned} \Delta I &= V_{ON} \times t_{ON} / L \\ &= (V_{IN} - V_o) \times D / Lf = (V_{IN} - DV_{IN}) \times D / Lf = V_{IN} (1-D) D / Lf \end{aligned}$$

$$\Delta I / t_{ON} = V_{ON} / L = (V_{IN} - V_o) / L$$

$$\begin{aligned} \Delta I &= V_{OFF} \times t_{OFF} / L \\ &= V_o T (1-D) / L \end{aligned}$$

$$= V_o (1-D) / Lf$$

$$\Delta I / t_{OFF} = V_{OFF} / L = V_o / L$$

12, 电流纹波率 $r = \Delta I / I_L = 2I_{AC} / I_{DC}$ 在临界导通模式下, $I_{AC} = I_{DC}$, 此时 $r = 2$ 见 P51

$$\begin{aligned} r &= \Delta I / I_L = V_{ON} \times D / Lf I_L = (V_{IN} - V_o) \times D / Lf I_L \\ &= V_{OFF} \times (1-D) / Lf I_L = V_o \times (1-D) / Lf I_L \end{aligned}$$

13, 峰峰电流 $I_{PP} = \Delta I = 2I_{AC} = r \times I_{DC} = r \times I_L$

$$14, \text{ 峰值电流 } I_{PK} = I_{DC} + I_{AC} = (1+r/2) \times I_{DC} = (1+r/2) \times I_L = (1+r/2) \times I_o$$

最恶劣输入电压的确定:

V_o 、 I_o 不变, V_{IN} 对 I_{PK} 的影响:

$D = V_o / V_{IN}$ V_{IN} 增加 $\uparrow \rightarrow D \downarrow \rightarrow \Delta I \uparrow$, $I_{DC} = I_o$, 不变, 所以 $I_{PK} \uparrow$

要在 V_{IN} 最大输入电压时设计 buck 电路 p49-51

例题: 变压器的电压输入范围是 15-20v, 输出电压为 5v, 最大输出电流是 5A。如果开关频率是 200KHZ, 那么电感的推荐值是多大?

解: 也可以用伏微秒数快速求解, 见 P69

(1) buck 电路在 $V_{INMAX}=20V$ 时设计电感

(2) 由 9 得到 $D = V_o / V_{IN} = 5/20 = 0.25$


(3) $L = V_o \times (1-D) / rf I_L = 5 * (1-0.25) / (0.4 * 200 * 10^3 * 5) = 9.375 \mu H$

(4) $I_{PK} = (1+r/2) \times I_o = (1+0.4/2) * 5 = 6A$

(5) 需要 $9.375 \mu H$ 6A 附近的电感

例题: buck 变换器, 电压输入范围是 18-24v, 输出电压为 12v, 最大负载电流是 1A。期望电流纹波率为 0.3 (最大负载电流处), 假设 $V_{SW}=1.5V$, $V_D=0.5V$, 并且 $f=150KHz$ 。那么选择一个产品电感并验证这些应用。

解: buck 电路在最大输入电压 $V_{IN}=24V$ 时设计

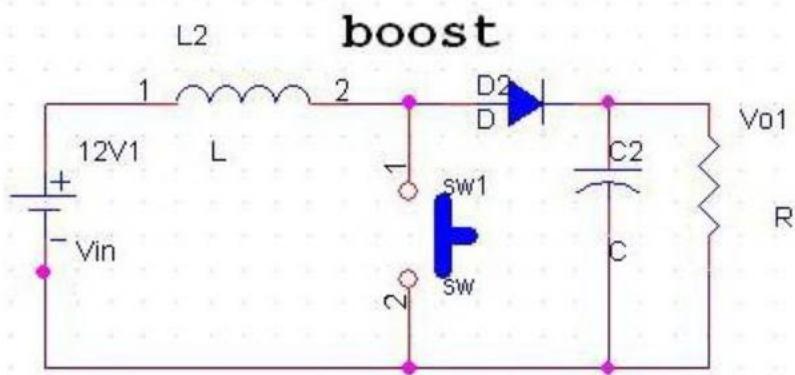

15, 二极管只在 sw 关断时流过电流 = 负载电流, 所以 $I_D = I_L \times (1 - D) = I_o$

16, 则平均开关电流 $I_{sw} = I_L \times D$

17, 由基尔霍夫电压定律知:

Sw 导通时:

$$V_{IN} = V_{ON} + V_{SW} \rightarrow V_{ON} = V_{IN} - V_{SW}$$

$V_{ON} \approx V_{IN}$ 假设 V_{SW} 相比足够小

Sw 关断时:

$$V_{OFF} + V_{IN} = V_o + V_D \rightarrow V_o = V_{OFF} + V_{IN} - V_D$$

$V_{OFF} \approx V_o - V_{IN}$ 假设 V_D 相比足够小

$$V_{OFF} = V_o + V_D - V_{IN}$$

$$\color{red}{V_{OFF} \approx V_o - V_{IN}}$$

18, 由 3、4 可得 $D = t_{ON} / (t_{ON} + t_{OFF})$

$$= V_{OFF} / (V_{OFF} + V_{ON})$$

$$\text{由 17 可得: } D = (V_o - V_{IN}) / \{ (V_o - V_{IN}) + V_{IN} \}$$

$$= (V_o - V_{IN}) / V_o$$

$$\rightarrow V_{IN} = V_o \times (1 - D)$$

19, 直流电流 I_{DC} =电感平均电流 I_L , 即 $I_{DC} = I_o / (1 - D)$

20, 纹波电流 $I_{AC} = \Delta I / 2 = V_{IN} \times D / 2Lf = V_o (1 - D) D / 2Lf$

由 1, 3、4、17, 18 得,

$$\Delta I = V_{ON} \times t_{ON} / L = V_{IN} \times TD / L$$

$$= V_{IN} \times D / Lf$$

$$\Delta I / t_{ON} = V_{ON} / L = V_{IN} / L$$

$$\Delta I = V_{OFF} \times t_{OFF} / L$$

$$= (V_o - V_{IN}) T (1 - D) / L$$

$$= V_o (1 - D) D / Lf$$

$$\Delta I / t_{OFF} = V_{OFF} / L = (V_o - V_{IN}) / L$$

21, 电流纹波率 $r = \Delta I / I_L = 2I_{AC} / I_{DC}$ 在临界导通模式下, $I_{AC} = I_{DC}$, 此时 $r = 2$ 见 P51

$$r = \Delta I / I_L = V_{ON} \times D / Lf I_L = V_{OFF} \times (1 - D) / Lf I_L \rightarrow L = V_{ON} \times D / rf I_L$$

$$r = V_{ON} \times D / Lf I_L = V_{IN} \times D / Lf I_L$$

$$= V_{OFF} \times (1 - D) / Lf I_L = (V_o - V_{IN}) \times (1 - D) / Lf I_L$$

$$\color{red}{\text{电感量公式: } L = V_{OFF} \times (1 - D) / rf I_L = V_{ON} \times D / rf I_L}$$

r 的最佳值为 0.4, 见 P52

22, 峰峰电流 $I_{PP} = \Delta I = 2I_{AC} = r \times I_{DC} = r \times I_L$

23, 峰值电流 $I_{PK} = I_{DC} + I_{AC} = (1 + r/2) \times I_{DC} = (1 + r/2) \times I_L = (1 + r/2) \times I_o / (1 - D)$

最恶劣输入电压的确定: 要在 V_{IN} 最小输入电压时设计 boost 电路 p49-51

例题：输入电压范围 12-15V，输出电压 24V，最大负载电流 2A，开关管频率分别为 100KHz、200KHz、1MHz，那么每种情况下最合适的电感量分别是多少？峰值电流分别是多大？能量处理要求是什么？


解：只考虑最低输入电压时，即 $V_{IN}=12V$ 时， $D = (V_o - V_{IN}) / V_o = (24-12) / 24 = 0.5$

$$I_L = I_o / (1-D) = 2 / (1-0.5) = 4A$$

$$\text{若 } r=0.4, \text{ 则 } I_{PK} = (1+r/2) \times I_L = (1+0.5/2) \times 4 = 4.8A$$

$$\text{电感量 } L = V_{ON} \times D / r f L_f = 12 * 0.5 / 0.4 * 4 * 100 * 1000 = 37.5\mu H = 37.5 * 10^{-6} H$$
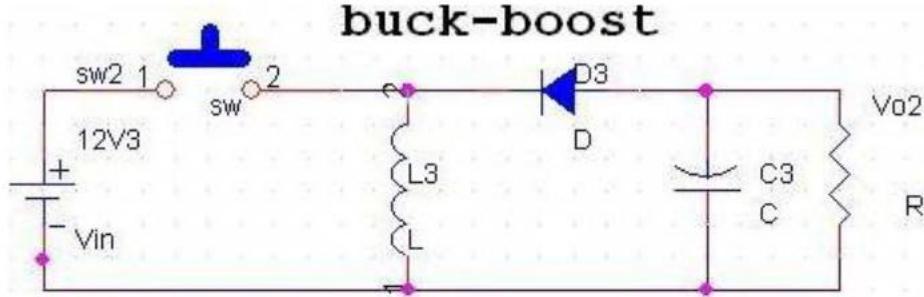
$$f=200KHz \ L=18.75\mu H, \ f=1MHz \ L=3.75\mu H$$



24，二极管只在 sw 关断时流过电流=负载电流，所以 $I_D = I_L \times (1-D) = I_o$

25，则平均开关电流 $I_{sw} = I_L \times D$

26，由基尔霍夫电压定律知：

Sw 导通时：

$$V_{IN} = V_{ON} + V_{SW} \rightarrow V_{ON} = V_{IN} - V_{SW}$$

$$\approx V_{IN} \quad \text{假设 } V_{SW} \text{ 相比足够小}$$

Sw 关断时：

$$V_{OFF} = V_o + V_D \rightarrow V_o = V_{OFF} - V_D$$

$$\approx V_{OFF} \quad \text{假设 } V_D \text{ 相比足够小}$$

$$V_{OFF} \approx V_o$$

$$27, \text{ 由 3、4 可得 } D = t_{ON} / (t_{ON} + t_{OFF})$$

$$= V_{OFF} / (V_{OFF} + V_{ON})$$

$$\text{由 26 可得: } D = V_o / (V_o + V_{IN})$$

$$\rightarrow V_{IN} = V_o \times (1-D) / D$$

$$28, \text{ 直流电流 } I_{DC} = \text{电感平均电流 } I_L, \text{ 即 } I_{DC} \equiv I_L = I_o / (1-D)$$

$$29, \text{ 纹波电流 } I_{AC} = \Delta I / 2 = V_{IN} \times D / 2Lf = V_o (1-D) / 2Lf$$

由 1, 3、4、26, 27 得,

$$\Delta I = V_{ON} \times t_{ON} / L = V_{IN} \times T / L$$

$$= V_{IN} \times D / Lf$$

$$\Delta I / t_{ON} = V_{ON} / L = V_{IN} / L$$

$$\Delta I = V_{OFF} \times t_{OFF} / L$$

$$= V_o T (1-D) / L$$

$$= V_o (1-D) / Lf$$

$$\Delta I / t_{OFF} = V_{OFF} / L = V_o / L$$

$$30, \text{ 电流纹波率 } r = \Delta I / I_L = 2I_{AC} / I_{DC} \text{ 在临界导通模式下, } I_{AC} = I_{DC}, \text{ 此时 } r=2 \text{ 见 P51}$$

$$r = \Delta I / I_L = V_{ON} \times D / Lf \quad I_L = V_{OFF} \times (1-D) / Lf \quad I_L \rightarrow L = V_{ON} \times D / r f I_L$$

$$r = V_{ON} \times D / Lf \quad I_L = V_{IN} \times D / Lf \quad I_L = V_o \times (1-D) / Lf \quad I_L$$

$$31, \text{ 峰峰电流 } I_{PP} = \Delta I = 2I_{AC} = r \times I_{DC} = r \times I_L$$

32, 峰值电流 $I_{PK} = I_{DC} + I_{AC} = (1+r/2) \times I_{DC} = (1+r/2) \times I_L = (1+r/2) \times I_0 / (1-D)$
 最恶劣输入电压的确定：要在 V_{IN} 最小输入电压时设计 buck-boost 电路 p49-51

第3章 离线式变换器设计与磁学技术


在正激和反激变换器中，变压器的作用：1、电网隔离 2、变压器“匝比”决定恒比降压转换功能。

绕组同名端，当一个绕组的标点端电压升至某一较高值时，另一个绕组标点端电压也会升至较高值。同样，所有标点端电压也可以同一时间变低。因为它们绕组不相连，但在同一个磁心上，磁通量的变化相同。P89

漏感：可看作与变压器一次电感串联的寄生电感。开关关断的时刻，流过这两个电感的电流为 I_{PKP} ，也即为一次电流峰值。然而，当开关关断时，一次电感所存储的能量可沿续流通路（通过输出二极管）传递，但是漏感能量却无传递通路，所以就以高压尖峰形式表现出来。

一般把尖峰简单的消耗掉

反激变换器

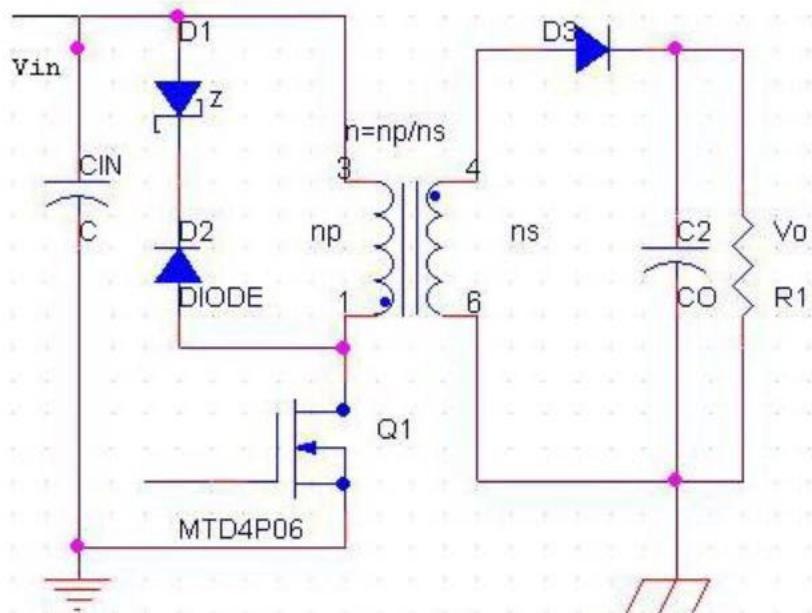

	一次等效模型	二次等效模型
V_{in}	V_{IN}	$V_{INR} = V_{IN} / n$
i_{in}	I_{IN}	$I_{INR} = I_{IN} * n$
C_{in}	C_{IN}	$n^2 * C_{IN}$
l	L_p	$L_s = L_p / n^2$
V_{sw}	V_{sw}	V_{sw}/n
V_o	$V_{OR} = V_o * n$	V_o
i_{out}	$I_{OR} = I_o / n$	I_o
中心值	$I_{OR} / (1-D) = I_o / [n * (1-D)]$	$I_o / (1-D)$
C_o	C_o / n^2	C_o
V_d	$V_d * n$	V_d
占空比	D	D
纹波率	r	r

反激在轻负载时进入 DCM， 在重载时进入 CCM 模式

例子： P96

74W 的常用输入 90VAC~270VAC 反激变换器，欲设计输出为 5A/10A 和 12V/2A。设计合适的反激变压器，假定开关频率为 150KHz，同时，尽量使用较经济的额定值为 600V 的 MOSFET。

解：

反激可简化为 buck-boost 拓扑

1，确定 V_{OR} 和 V_Z

最大输入电压时，加在变化器上的整流直流电压是 $V_{INMAX} = \sqrt{2} * VAC_{MAX} = 270\sqrt{2} = 382V$

Mosfet 的额定电压 600v，裕量取 30v，漏极的尖峰电压为 $V_{IN} + V_Z = 382 + V_Z \leq 570$

$V_Z \leq 188V$ ，需选取标准的 180v 稳压管

$V_Z/V_{OR} = 1.4$ 时，稳压管消耗明显下降，则 $V_{OR} = V_Z/1.4 = 128V$

匝比

假设 5V 输出二极管正向压降为 0.6V，则匝比为：

$$n = V_{OR} / (V_O + V_D) = 128 / (5 + 0.6) = 22.86$$

最大占空比（理论值）

$$V_{INMIN} = \sqrt{2} * VAC_{MAX} = 90\sqrt{2} = 127V$$

$$D = V_{OR} / (V_{OR} + V_{INMIN}) = 128 / (128 + 127) = 0.5 \text{ 这时为 } 100\% \text{ 效率}$$

一次与二次有效负载电流

若输出功率集中在 5V，其负载电流为

$$I_O = 74/5 \approx 15A$$

$$\text{一次输入负载电流为 } I_{OR} = I_O/n = 15/22.86 = 0.656A$$

占空比

$$\text{输入功率 } P_{IN} = P_o / \text{效率} = 74/0.7 = 105.7W$$

$$\text{平均输入电流 } I_{IN} = P_{IN}/V_{IN} = 105.7/127 = 0.832A$$

$I_{IN}/D = I_{LR}$ 因为输入电流只在开关导通时才有

$I_{OR}/(1-D) = I_{LR}$ 因为输出电流只在开关断开时才有

$$I_{IN}/D = I_{OR}/(1-D) \rightarrow D = I_{IN} / (I_{IN} + I_{OR}) = 0.832 / (0.832 + 0.656) = 0.559$$

一次和二次电流斜坡实际中心值

二次电流斜坡中心值为（集中功率时）

$$I_L = I_O / (1 - D) = 15 / (1 - 0.559) = 34.01A$$

一次电流斜坡中心值

$$I_{LR} = I_L/n = 34.01/22.86 = 1.488A$$

峰值开关电流

取 $r = 0.5$

$$\text{则 } I_{PK} = (1 + r/2) \times I_{LR} = 1.25 \times 1.488 = 1.86A$$

伏秒数

输入电压为 V_{INMIN} 时, $V_{ON}=V_{IN}=127V$

导通时间 $t_{ON}=D/f=0.559/150*10^3=3.727\mu s$

所以伏秒数为 $Et=V_{ON} \times t_{ON}=127 \times 3.727=473 V\mu s$

一次电感

$$L_{\mu H}=E_t / (r * I_{LR}) = 473 / (0.5 * 1.488) = 636 \mu H$$

离线式变压器, 需降低高频铜耗、减小变压器体积等各种原因, r 通常取 0.5

磁心选择 **P99**, 为经验公式, 待实践

磁心面积 **Ae=1.11CM²**

匝数

如前面的电压相关方程 $B=LI/NA$, 则 $N=LI/BA$, 此时的 B 应该为 ΔB

$LI=$ 伏秒数 Et , $\Delta B=2 B_{AC}=2r B_{PK} / (r+2)$ 铁氧体磁心 $B_{PK} \leq 0.3T$

则有一次绕组匝数 (和书上的计算公式不一样, 需要公式变换)

$$np=LI / (\Delta B * Ae)$$

$$=Et / \{ [2r B_{PK} / (r+2)] * A \}$$

$$= (1+2/r) * Et / (2 B_{PK} * Ae)$$

$$=473 * 10^{-6} (1+2/0.5) / (2 * 0.3 * 1.11 * 10^{-4})$$

$$=35.5 匝$$

则 5V 输出的匝数是 $ns=np/n=35.5/22.86=1.55$ 匝 ≈ 2 匝 取整数

反过来计算 $np=ns*n=2*22.86=45.72 \approx 46$ 匝

12V 绕组的匝数是 $[(12+1) / (5+0.6)] * 2 = 4.64 \approx 5$ 匝, 二极管压降分别取 1V 和 0.6V

实际的磁通密度变化范围

$$\Delta B=LI/NA=Et/NA=0.0926 T$$

$$B_{PK}=\Delta B (r+2) / 2r=0.2315T$$

磁隙

磁芯间距

导线规格和铜皮厚度选择

是个问题, 后续看

反激电源设计实例: **34006820** 的待机部分, 变压器 **11003877**

20w 待机电源 5V/4A, 超薄电源用, 要求变压器体积小, 待机电流小于 30mA, 开关频率 67KHz, 电压输入范围 85-264VAC, 650V 的芯片内置 MOSFET

1, 假设 效率 $\eta = 0.75$

$P_o=20W$

$$P_{in}=P_o/\eta = 20/0.75=26.667W$$

2, DC 电压输入范围:

最小输入电压 $V_{DCMIN} = \sqrt{2} * 85 = 120.19V$, 如下图, 电容充电的问题, 电压有 10%–15% 的变化,

所以 $V_{DCMIN} = 120.19 * 0.9 = 108.2V$ $V_{DCMAX} = \sqrt{2} * 264 = 373.3V$

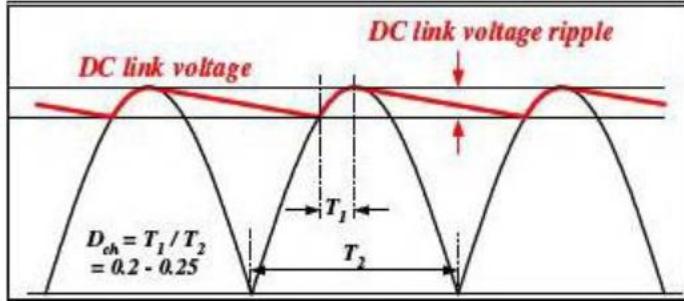


图 2 : DC 电压波形

3, 确定最大占空比 D_{MAX}

在 CCM 下, 一般 D 小于 0.5, 避免谐波振荡。取典型值 $D_{MAX}=0.43$

$$\text{反射电压 } V_{RO} = [D_{MAX} / (1 - D_{MAX})] \times V_{DCMIN} = 0.43 / (1 - 0.43) * 120.19 = 90.67V$$

公式原理是初级次级绕在同一个磁心上, 其磁通总量 $\Delta\Phi$ 相等 P90

变压器的磁心面积一样, 不同的就是匝数

初级的 $\Delta\Phi_p = \Delta B_p * A_e = \Delta B_s * A_e = \Delta\Phi_s$ 次级的磁通总量

$$\Delta B_p = V \Delta t / N_A = V_{IN} t_{ON} / N_p A_e = V_{DCMIN} * D_{MAX} / f N_p A_e \text{ 在开关导通时间}$$

$$\Delta B_s = V_o * t_{OFF} / N_s A_e = (V_o + V_F) * (1 - D_{MAX}) / f N_s A_e \text{ 在开关断开时间}$$

$$\text{推出 } V_{DCMIN} * D_{MAX} / N_p = (V_o + V_F) * (1 - D_{MAX}) / N_s$$

$$\text{匝比 } n = N_p / N_s = V_{DCMIN} * D_{MAX} / [(V_o + V_F) * (1 - D_{MAX})] = 15.4 \text{ 实际为 14}$$

$$V_{RO} = n (V_o + V_F) = V_{DCMIN} * D_{MAX} / (1 - D_{MAX}) = 108.2 * 0.43 / 0.57 = 81.625V$$

4, 变压器的初级电感 L_p

反激有 CCM 和 DCM 两种工作模式, 随负载和输入电压的变化而变化, 超薄电源为将变压器最小化, 将初级电感取小, 在最小输入电压时, 将电路工作在临界导通模式, 则正常工作时都是在 DCM 模式。此时电流的纹波率 $r=2$

$$\begin{aligned} L &= V_{ON} \times t_{ON} / \Delta I = V_{IN} \times D / f r I_L = V_{IN} \times D / f r (P_{IN} / DV_{IN}) = (V_{INMIN} \times D_{MAX})^2 / f r P_{IN} \\ &= (108.2 * 0.43)^2 / (26.667 * 2 * 67 * 10^3) = 605.8 \mu H \text{ 实际 } 600 \mu H \end{aligned}$$

5, 确定磁芯和初级线圈的最小匝数

选择磁心有几种不同的公式, 有算磁心体积的, 有算磁心截面积和开窗面积乘积的。总之, 要适应本电源的实际应用, 就要选择扁平的磁心。

《精通开关电源设计》提供的公式磁心体积 $V_e = [0.7 * (2+r)^2 / r] * P_{IN} / f$ f 单位为 KHz p99
 $V_e = 2229 \text{ mm}^3$ 实际选择变压器, 要求是扁平的形状, 压低高度, 利于超薄电源设计。

$N_p = (1+2/r) * V_{ON} * D / (2 * B_{PK} * A_e * f) = (1+2/r) * V_{INMIN} * D_{max} / (2 * B_{PK} * A_e * f)$ P100 P72
 $= (1+2/2) * 120.19 * 0.43 / (2 * 0.3 * 141 * 10^{-6} * 67 * 10^3) = 16.4$ 如取 $B=0.2$, 则 $N_p=24.6$ 匝
 规格书没有磁心的 A_e , 实际测量的为 $A_e=141\text{mm}^2$, 供应商提供的实际变压器为 28 匝

6 确定输出匝数

匝比 $n=N_p/N_s=V_{RO}/(V_o+V_F)=90.67/(5.1+0.6)=15.91$ 实际为 14

则 5V 输出的匝数为 $N_s=24.6/15.91=1.55$ 则为 2 匝, 1 匝漏感大, 实际是 2 匝
 则 $N_p=2*15.91=31.82=32$ 匝, 实际 28 匝

VCC 匝数为 $n=(V_{CC}+V_F)/(V_o+V_F)=(16+0.6)/(5.1+0.6)=2.91$

$N_{CC}=2*2.91=5.82=6$ 匝, 实际为 7 匝

磁心气隙计算, 也有不同的计算方式

第 5 章 导通损耗和开关损耗

开关损耗与开关频率成正比

V_{GS} 电压增大, 到超过 MOSFET 提供的最大负载电流值后, 则是“过驱动”, 有助于减小导通电阻。

MOSFET 导通关断的损耗过程 P145

- 1、导通过程中, 开关两端电压, 直到电流转换完成才开始变化。即 VI 有交迭
- 2、关断过程中, 直到开关两端电压转换完成, 其电流转换才开始

导通损耗, mosfet 的导通损耗与占空比有关, 与频率无关

寄生电容

有效输入电容 C_{iss} , 输出电容 C_{oss} , 反向传输电容 C_{rss} , 他们与极间电容的关系如下:

$$C_{iss}=C_{gs}+C_{gd}$$

$$C_{oss}=C_{ds}+C_{gd}$$

$$C_{rss}=C_{gd}$$

则有下式 (C_{iss} , C_{oss} , C_{rss} 在产品资料中有)


$$C_{gd}=C_{rss}$$

$$C_{gs}=C_{iss}-C_{rss}$$

$$C_{ds}=C_{oss}-C_{rss}$$

门极开启电压 V_t , mosfet 的栅极有开启电压, 只有栅极电压超过开启电压, 才能使 mosfet 完全导通, 即把流过 mosfet 的电流超过 1mA 时的状态定义为导通状态。

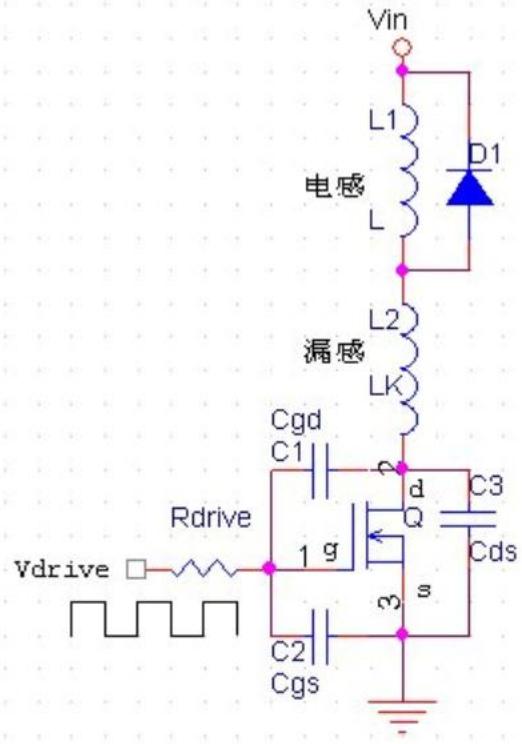所以传导方程要改 $g=Id/V_{GS} \rightarrow g=Id/(V_{GS}-V_t)$



如上图简化模型，mosfet 导通和关断各有 4 个阶段 P150

导通是 I_d 电流先增加 t_2 , V_d 电压后减小 t_3 。电流增加时间是对 C_g 充电从 V_t 到 $V_t + I_o/g$ 的时间。

电压减小的时间是利用 C_{gd} 流出电流 = 驱动电阻电流

关断是 V_d 电压先增加 t_2 , I_d 电流后减少 t_3 。电压增加时间是利用 C_{gd} 流出电流 = 驱动电阻电流；
电流减少是 C_g 放电从 $V_t + I_o/g$ 到 V_t 的时间

t1 阶段

导通过程 t1,

V_{gs} 从 0 上升到开启电压 V_t , 对 $C_g = C_{gs} + C_{gd}$ 充电

关断过程 t1,

V_{gs} 下降到最大电流时电压 $V_t + I_o/g$, $C_g = C_{gs} + C_{gd}$ 放电

t2 阶段, 有交越损耗

导通过程 t2,

I_d 从 0 上升到 $I_o = g * (V_{gs} - V_t)$,

V_{gs} 继续上升到 $V_t + I_o/g$, 对 $C_g = C_{gs} + C_{gd}$ 充电

V_d 因漏感出现小尖峰, 其余 $V_d = V_{in}$ 不变。

t2 是对 C_g 充电从 V_t 到 $V_t + I_o/g$ 的时间。

关断过程 t2,

V_{gs} 被钳位于 $V_t + I_o/g$ 不变, 因为 I_o 不变, $V_{gs} = V_t + I_o \times g$ 也不变。所以 C_{gs} 没有电流

V_d 从 0 变至 V_{in} , 所以有电流流过 C_{gd} 注入栅极, 同时有同样电流通过 R_{drive} 流出。

t2 时间, 由 $I = C_{dv}/dt = t$ 由上行知道 $= (V_t + I_o/g - V_{sat}) / R_{drive}$ V_{sat} 为驱动电路的晶体管导通电压, 一般为 0.2v

则 t2 阶段时间为 $= C_{gs} \times V_{in} \times R_{drive} / (V_t + I_o/g - V_{sat})$

t3 阶段, 有交越损耗

导通过程 t3

V_{gs} 被钳位于 $V_t + I_o/g$ 不变，因为 $I_d = I_o$ 不变， $V_{gs} = V_t + I_o \times g$ 也不变。所以 C_{gs} 没有电流 V_d 从 V_{in} 变至 0，所以有电流流过 C_{gd} 流出栅极，同时有同样电流通过 R_{drive} 流入。用这个来计算该阶段的时间。

关断过程 t3

V_{gs} 由 $V_t + I_o/g$ 继续下降到 V_t ， $C_g = C_{gs} + C_{gd}$ 放电，

I_d 从 $I_o = g * (V_{gs} - V_t)$ 下降到 0

V_d 因漏感出现小尖峰，其余 $V_d = V_{in}$ 不变

t4 阶段

该阶段，导通 V_{gs} 继续 C_g 充电，关断 C_g 继续放电。其它不变

栅荷系数，用来描述寄生缓冲电容的影响。目前都基于极间电容为定值来分析通断 P155
 I_{drive} 是驱动电路，通过 R_{drive} 的电流

根据 $C = Q/V$ ， $Q_{gs} = C_{iss} \times (V_t + I_o/g)$ $Q_{gs} = \int_0^{t1+t2} I_{drive} * dt$

将 $I = CdV/dt$ 代入 t3 (V_{in} 变化为 0)， $Q_{gd} = C_{gd} \times V_{in}$ $Q_{gd} = \int_{t1+t2}^{t1+t2+t3} I_{drive} * dt$

单独分析 t3，将 $C = Q/V$ 代入该点， $Q_g = C_{iss} \times (0.9 \times V_{drive}) + Q_{gd}$

$Q_g = \int_0^{t1+t2+t3+t4} I_{drive} * dt$

实际例子：

假设开关管的工作条件是：电流 22A、电压 15V、频率 500KHz。其最低驱动电阻（一个幅值 4.5V 的脉冲通过它作用于栅极）是 2Ω 。关断时，开关管的关断电阻是 1Ω 。据此计算出其开关损耗和导通损耗。

$$C_{iss} = Q_{gs} / (V_t + I_o/g) = 8 / (1.05 + 22/100) = 6299 \text{ pF}$$

在指定的曲线上 $C_{iss} = 4200 \text{ pF}$

则缩放比例为 $Scaling = 6299/4200 = 1.5$

$$C_{iss} = 4200 * 1.5 = 6300 \text{ pF}$$

$$C_{oss} = 800 * 1.5 = 1200 \text{ pF}$$

$$C_{rss} = 500 * 1.5 = 750 \text{ pF}$$

则

$$C_{gd} = C_{rss} = 750 \text{ pF}$$

$$C_{gs} = C_{iss} - C_{rss} = 6300 - 750 = 5550 \text{ pF}$$

$$C_{ds} = C_{oss} - C_{rss} = 1200 - 750 = 450 \text{ pF}$$

$$C_g = C_{gs} + C_{gd} = 6300 \text{ pF}$$

导通时

时间常数是 $T_g = R_{drive} \times C_g = 2 * 6300 \text{ pF} = 12.6 \text{ ns}$

电流传输时间为

$$t_2 = -T_g \times \ln\{1 - I_o/[g \times (V_{drive} - V_t)]\} = -12.6 \times \ln\{1 - 22/[100 \times (4.5 - 1.05)]\} = 0.83\text{ns}$$

电压传输时间为

$$t_3 = V_{in} \times (R_{drive} \times C_{gd}) / [V_{drive} - (V_t + I_o/g)] = 15 \times (2 \times 0.75) / [4.5 - (1.05 + 22/100)] = 6.966\text{ns}$$

所以，导通过程的交叉时间是

$$tcross_turnon = t_2 + t_3 = 0.83 + 6.966 = 7.796\text{ns}$$

因此，导通的交叉损耗是

$$P_{cross_turnon} = 1/2 \times V_{in} \times I_o \times tcross_turnon \times f_{sw} = 1/2 \times 15 \times 22 \times 7.8 \times 10^{-9} \times 5 \times 10^5 = 0.64\text{W}$$

关断时

$$\text{时间常数是 } T_g = R_{drive} \times C_g = 1 \times 6300 \text{ pF} = 6.3\text{ns}$$

电压传输时间为

$$T_2 = (V_{in} \times C_{gd} \times R_{drive}) / (V_t + I_o/g) = (15 \times 0.75 \times 1) / (1.05 + 22/100) = 8.858\text{ns}$$

电流传输时间为

$$T_3 = T_g \times \ln[(I_o/g + V_t)/V_t] = 6.3 \times \ln[(22/100 + 1.05)/1.05] = 1.198\text{ns}$$

关断的交叉时间是

$$tcross_turnoff = T_2 + T_3 = 8.858 + 1.198 = 10\text{ns}$$

因此，关断的交叉损耗是

$$P_{cross_turnoff} = 1/2 \times V_{in} \times I_o \times tcross_turnoff \times f_{sw} = 1/2 \times 15 \times 22 \times 10 \times 10^{-9} \times 5 \times 10^5 = 0.83\text{W}$$

最终总的开关交叉损耗是：

$$P_{cross} = P_{cross_turnon} + P_{cross_turnoff} = 0.64 + 0.83 = 1.47\text{W}$$

Cds 电容并不影响 V-I 重叠面积（因为不和栅极连接）。但是在开关管关断和导通时分别充电和放电，这也是额外损耗（消耗在那里？），在低压是不明显，但是在高压时这个损耗比较大。

$$P_{Cds} = 1/2 \times C_{ds} \times V_{in}^2 \times f_{sw} = 1/2 \times 450 \times 10^{-12} \times 15^2 \times 5 \times 10^5 = 0.025\text{W}$$

因此总的开关损耗是

$$P_{sw} = P_{cross} + P_{Cds} = 1.47 + 0.025 = 1.5\text{W}$$

驱动损耗是

$$P_{drive} = V_{drive} \times Q_g \times f_{sw} = 4.5 \times 36 \times 10^{-9} \times 5 \times 10^5 = 0.081\text{W}$$

在反激 DCM 模式下，mosfet 的导通损耗原则上是 0，关断时，电感中电流为纹波电流。

第 6 章 布线要点

第 7 章 反馈环路分析及稳定性

需要数学知识有傅里叶变换、拉普拉斯变换。还要熟悉微积分、级数、复变函数。

第 8、9、10、11、12、13、14 章 传导 EMI 方面

$$\text{dB}\mu\text{V} = 20 \times \log (\text{mV}/10^{-6}) \quad \text{P240}$$

$$1\text{mV} \rightarrow 20 \times \log (10^{-3}/10^{-6}) = 60 \text{ dB}\mu\text{V}$$

$$\text{dB} = 20 \times \log (n) \rightarrow 1\text{dB} = 20 \times \log (1.122) \quad 0\text{dB} = 20 \times \log (1)$$

传导发射的限制通常最高只达到 30MHz，因为电网上 30MHz 以上的传到噪声会迅速衰减，不会传播的很远并造成干扰。

整流桥二极管会产生大量中频到高频的噪声，尤其在关断瞬间。

线路阻抗不平衡，会使 CM 噪声转变成 DM 噪声

这个实践性比较强，先写几个注意事项：

- 1, DM 抑流圈放在 AC 输入端，用于 DM 噪声消除，一般 DM 抑流圈比较小，
- 2, 放 2 个 CM 抑流圈，一般 CM 抑流圈比较大，达到 mH 级，因为 Y 电容比较小
- 3, 在桥堆前面放一个 X 电容，用于平衡 2 线上的 CM 噪声，使 CM 抑流圈有用
- 4, Y 电容不能太大，有安全考虑，LC 滤波器的设计
- 5, DM 噪声大部分因为，开关管的滤波电容，其 ESR 不能为 0，开关管的电流在 ESR 上形成噪声电压源。
- 6, CM 噪声，主要来自开关管（漏极）和散热支架（接地）之间有耦合电容，高频开关电压和地之间通过电容充放电，形成到地的 CM 噪声。还有一部分是来自变压器。P255-263

