


# 开关电源PCB设计重点注意事项之：一

## 一，四个环路：


四个环路：1. 输入整流滤波环路 2. 功率开关环路 3. 输出整流环路 4. 输出滤波环路

要求：四个环路面积一定要小，布线要尽可能短粗，环路对EMC的传导和辐射都影响非常大  
对电路的稳定性以及输出纹波和杂讯都有影响


A: 反激电路

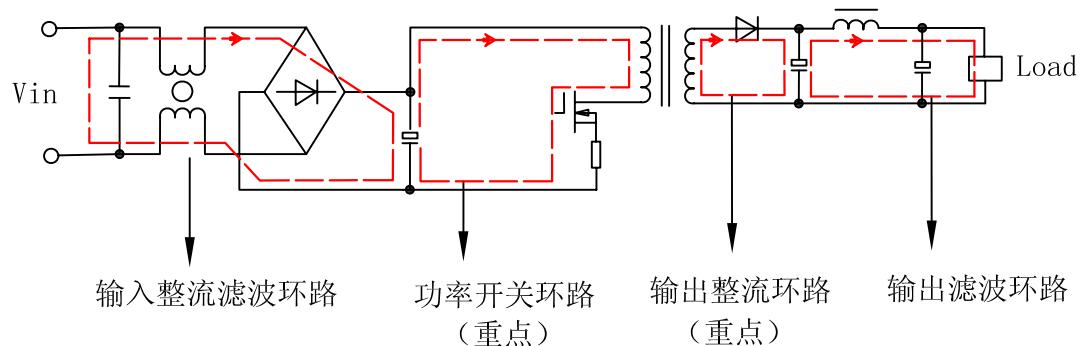

B: 降压电路

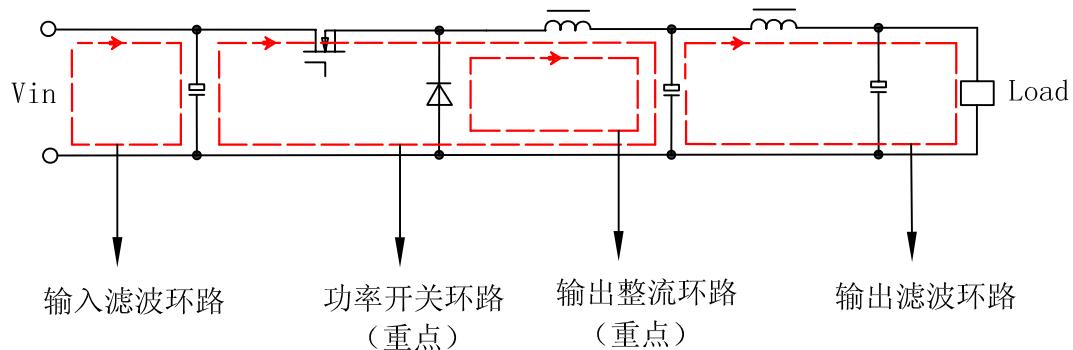

C: 升压电路

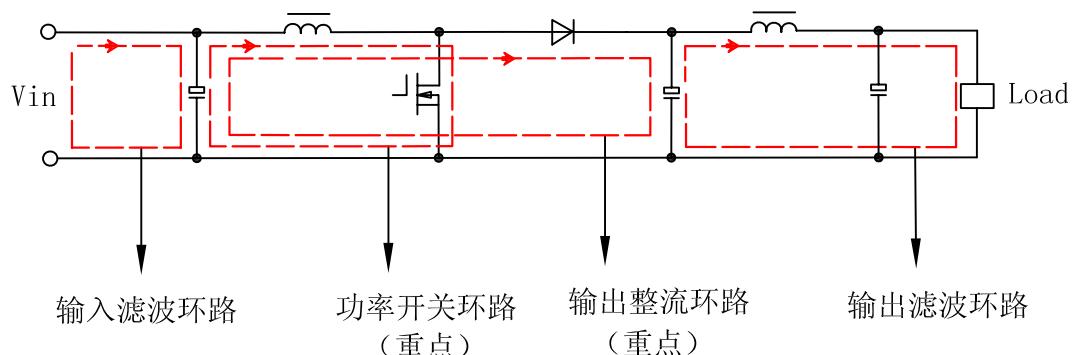


# 开关电源PCB设计重点注意事项之：二

## 二，两处热点：

两处热点：1. 功率开关管的集电极（MOSFET的D极） 2. 次级整流管的阳极

要求：两处热点的覆铜面积面积（包括引线）一定要短小，如下图所示：A. B. C. D


布线不能出现锐角或直角，尽可能布线呈圆弧形以减少此处的电磁发射对EMC的影响

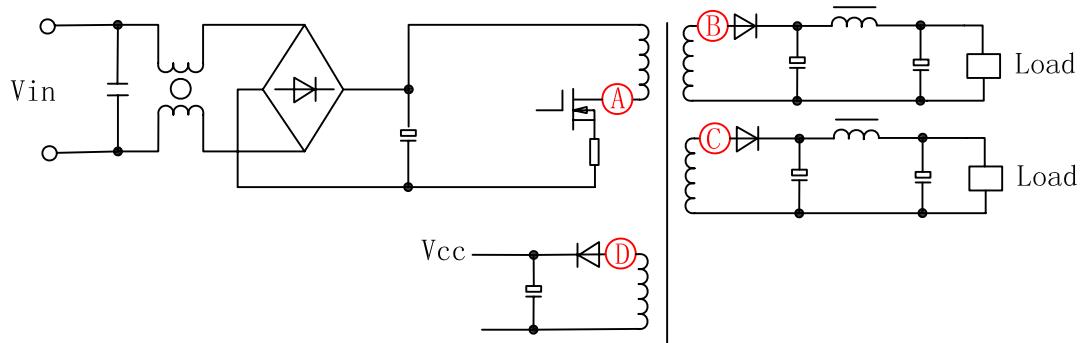

## 三，地线分割：


要求：单点接地，即大电流的开关功率地要与小电流的控制信号地分开，如下图所示：

### 1. 反激电路

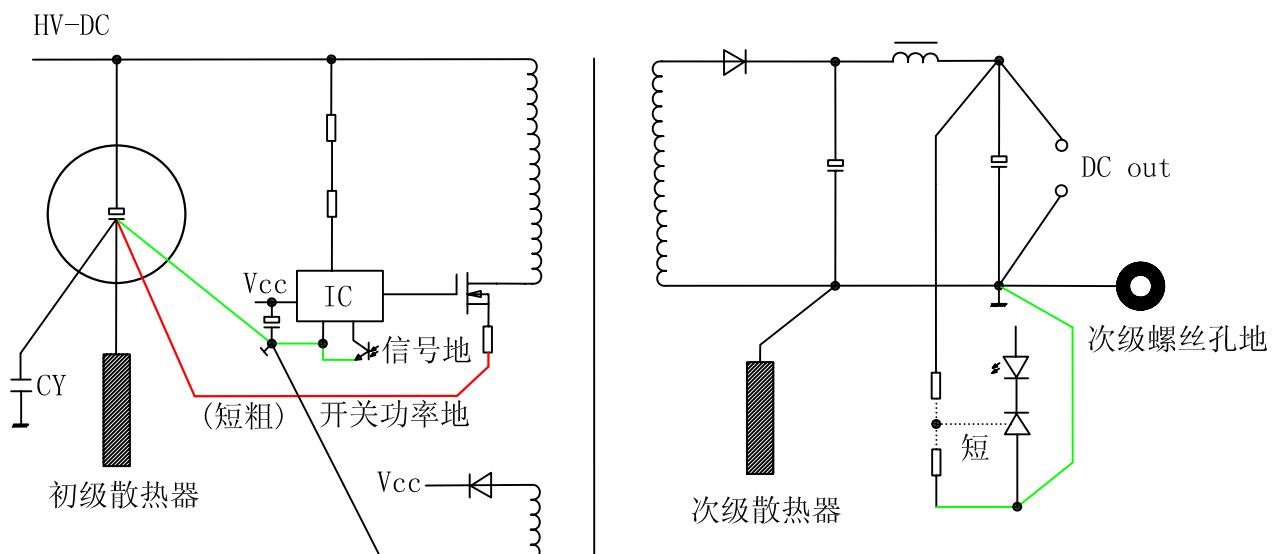


# 开关电源PCB设计重点注意事项之：三

## 2. 升压电路

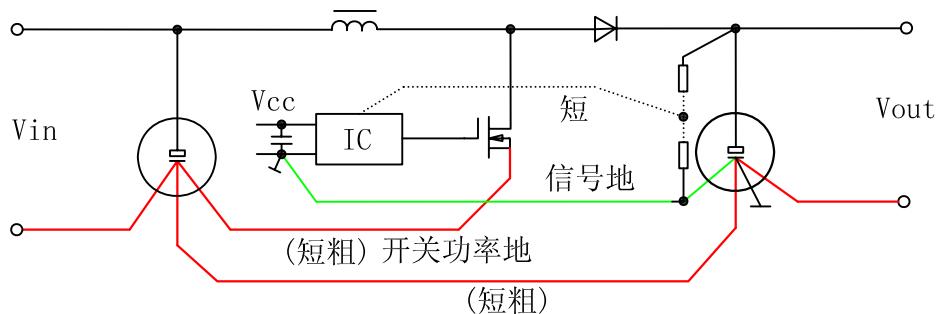


## 2. 降压电路

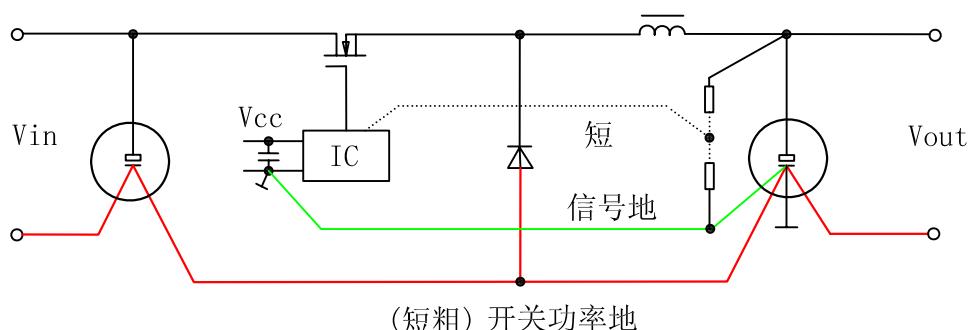


## 四，IC的滤波电容放置：


要求：IC的滤波电容要就近放置在IC的VCC与GND之间

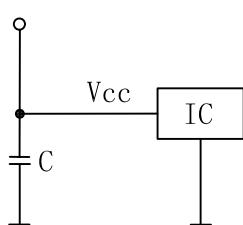

原理图

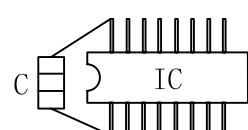

效果好

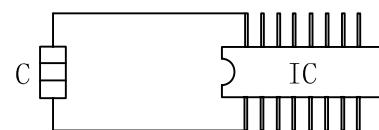


效果差

# 开关电源PCB设计重点注意事项之：四

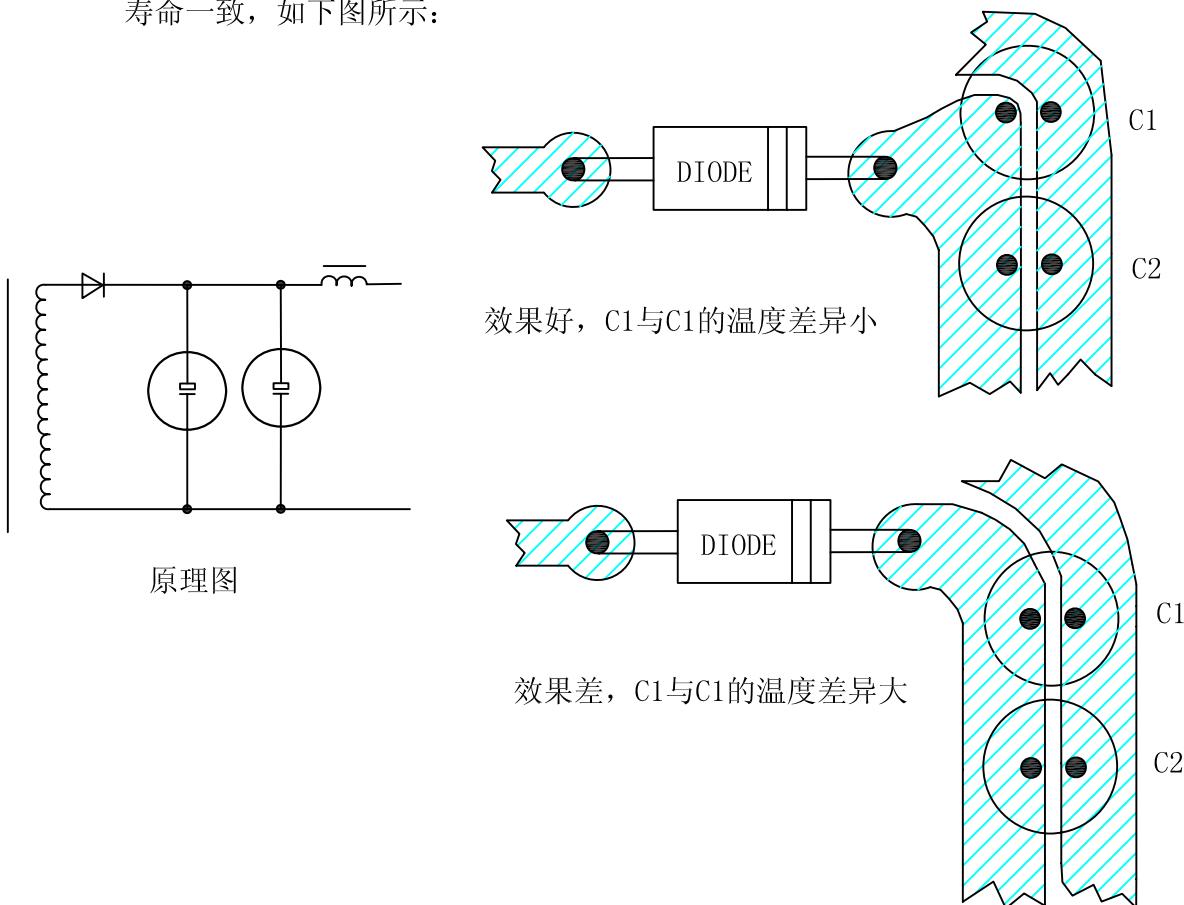
## 五， 次级整流后第一级滤波电容的并联放置：

要求：两颗电容的引线阻抗尽可能一致，让两颗电容平均分担纹波电流，温度差异小，寿命一致，如下图所示：



## 六， 次级整流后第二级滤波电容的并联与布线方式：

要求：采用末端束尾的方式，让纹波电流以最短的路径通过滤波电容完成回路

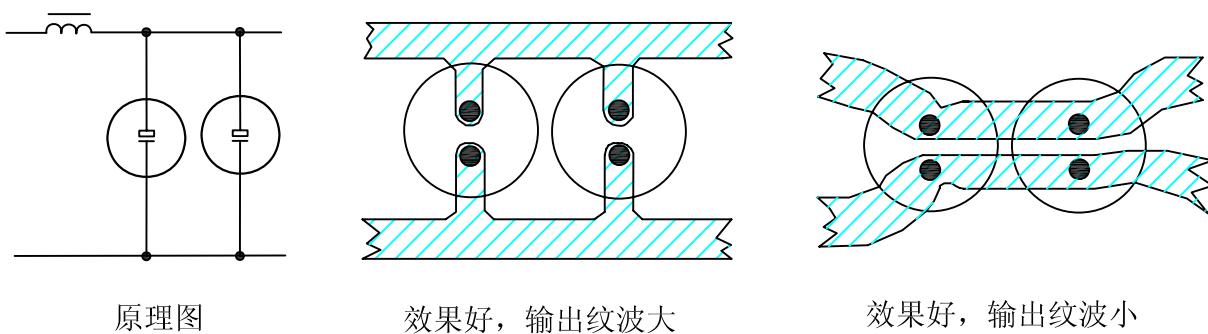

# 开关电源PCB设计重点注意事项之：五

## 七，布板时的安规要求：

### A, 布线距离要求：

1. 输入插座两脚焊盘之间的距离，安规要求大于3.0毫米，布板时不少于3.5毫米。
2. 输入保险丝两脚焊盘之间的距离，安规要求大于2.5毫米，布板时要求不少于3毫米。
3. 保险丝之后L与N线之间的距离安规无重点要求，布板时有条件的情况下不少于2.0毫米。
4. 初级整流后的直流与交流铜箔之间距离安规要求大于2.0毫米，布板时不少于2.5毫米。
5. 初级整流后正负极之间（即大电解电容两端），布板时有条件的情况下不少于2.0毫米。
6. 初次级之间，即跨接在一次与二次侧之间的零件焊盘距离安规要求大于6.4毫米，布板时不少于7.0毫米。
7. 其它部分的布线距离以两点间的实际电压为准，考虑到生产工艺及可靠性，布线时尽可能保证两铜箔之间有0.5毫米的距离。

### B, 板面丝印要求：

1. 初次级的隔离线：板面及板底，3.0毫米实线。
2. 初次级的冷热标识：板面及板底，初级面标识“HOT”，次级面标识“COLD”，字体高度2.5毫米。
3. 输入插座引脚：板面及板底，火线端标识“L”，零线端标识“N”，字体高度2.0毫米。
4. 交流输入插座旁：板面及板底，标识“AC INPUT”，字体高度2.0毫米。
5. 保险丝本体丝印及警告语：板面及板底。
6. 保险丝规格：板面及板底，慢断的加“T”，快断的加“F”，高分断容量的加“H”，低分断容量的加“L”，字体高度2.0毫米。
7. 输出插座PIN脚定义：板面及板底，字体高度不限，以清晰可辩为准。
8. 其它未涉及安规要求的符号和标识以通用标准和客户安规要求为准。

2011年2月14日