



SD691X 系统设计参考



杭州士兰微电子股份有限公司
地址：杭州市黄姑山路4号
邮编：310012
主页：www.silan.com.cn



声明:

- ◆ 士兰保留本文档的更改权, 恕不另行通知!
- ◆ 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. SD691X 系列产品简介 | 2 |
| 1.1. 主要特点 | 2 |
| 1.2. SD691X 系列分类、管脚排列和管脚定义 | 2 |
| 1.2.1. SD691X 系列分类 | 2 |
| 1.2.2. SD6910A 管脚排列和管脚定义 | 2 |
| 1.2.3. SD691XS 管脚排列和管脚定义 | 3 |
| 1.2.4. SD691XD 管脚排列和管脚定义 | 4 |
| 2. SD691X 典型应用 | 5 |
| 3. 系统设计应用笔记 | 6 |
| 3.1. VCC 的设计 | 6 |
| 3.2. FB 的设计 | 6 |
| 3.3. Vcc 电压、FB 分压网络以及辅助绕组匝比设置 | 7 |
| 3.3.1. R3、R4 设置 | 7 |
| 3.3.2. 匝比设置 | 7 |
| 3.3.3. VCC 电压 | 7 |
| 3.4. COMP 的设计 | 7 |
| 3.5. SOURCE 的设计 | 8 |
| 3.6. GND 的设计 | 8 |
| 3.7. 电感的设计 | 8 |
| 3.8. PCB 布版及 EMI 常规注意事项 | 9 |
| 3.9. 环境湿度及抗干扰的注意事项 | 9 |
| 3.10. 系统调试常见问题小结 | 10 |
| 3.10.1. 提高 PF 值方法 | 10 |
| 3.10.2. 连续关开机电流过冲及低压启动调试 | 10 |
| 3.11. 其它设计注意事项 | 11 |

1. SD691X 系列产品简介

1.1. 主要特点

- ◆ 非隔离升降压式电路结构（BUCK-BOOST）
- ◆ 临界导通模式
- ◆ 超低 IC 启动电流，系统快速启动
- ◆ 前沿消隐和固定导通时间控制
- ◆ VCC 过压保护、VCC 欠压锁定以及过温保护
- ◆ 逐周期限流
- ◆ 峰值电流补偿
- ◆ LED 短路保护和 LED 开路保护

1.2. SD691X 系列分类、管脚排列和管脚定义

1.2.1. SD691X 系列分类

| IC 名称 | 封装形式 | MOS | 导通电阻 $R_{DS(ON)}$ | 漏源击穿电压 BV_{DSS} |
|---------|----------------|-----|-------------------|-------------------|
| SD6910A | SOP-8-225-1.27 | 外置 | / | / |
| SD6911S | SOP-7-225-1.27 | 内置 | 13Ω | >650V |
| SD6912S | SOP-7-225-1.27 | 内置 | 4.4Ω | >650V |
| SD6914S | SOP-7-225-1.27 | 内置 | 1.95Ω | >650V |
| SD6914D | DIP-7-300-2.54 | 内置 | 2.3Ω | >650V |
| SD6917D | DIP-7-300-2.54 | 内置 | 1.1Ω | >650V |

1.2.2. SD6910A 管脚排列和管脚定义

 


图 1: SD6910A 管脚排列图和封装示意图

表 1: SD691X 管脚定义

| 管脚号 | 管脚名称 | I/O | 功能描述 |
|------|------|-----|---------------------|
| 1 | COMP | I/O | 用 RC 环路补偿, 跨导放大器输出端 |
| 2 | FB | I | 反馈电压检测脚 |
| 3 | GND | I/O | 地 |
| 4 | CS | I | 电流采样脚 |
| 5 | DR | O | 栅驱动脚 |
| 6 | VCC | I/O | 芯片供电脚 |
| 7, 8 | NC | - | 空脚 |

1.2.3. SD691XS 管脚排列和管脚定义

 


图 2: SD691XS 管脚排列图和封装示意图

表 2: SD691X 管脚定义

| 管脚号 | 管脚名称 | I/O | 功能描述 |
|------|--------|-----|-----------------------|
| 1 | FB | I | 反馈电压检测脚 |
| 2 | COMP | I/O | 用 RC 环路补偿, 跨导放大器输出端 |
| 3 | VCC | I/O | 芯片供电脚 |
| 4 | SOURCE | I/O | MOSFET 的源极和控制芯片的电流采样脚 |
| 5, 6 | DRAIN | I/O | MOSFET 的漏极 |
| 7 | GND | I/O | 地脚 |

1.2.4. SD691XD 管脚排列和管脚定义

 


图 3: SD691XD 管脚排列图和封装示意图

表 3: SD691XD 管脚定义

| 管脚号 | 管脚名称 | I/O | 功能描述 |
|------|--------|-----|-----------------------|
| 1 | GND | I/O | 地 |
| 2 | SOURCE | I/O | MOSFET 的源极和控制芯片的电流采样脚 |
| 3 | COMP | I/O | 用 RC 环路补偿, 跨导放大器输出端 |
| 4 | FB | I | 反馈电压检测脚 |
| 5 | VCC | I/O | 芯片供电脚 |
| 6, 7 | DRAIN | I/O | MOSFET 的漏极 |

2. SD691X 典型应用

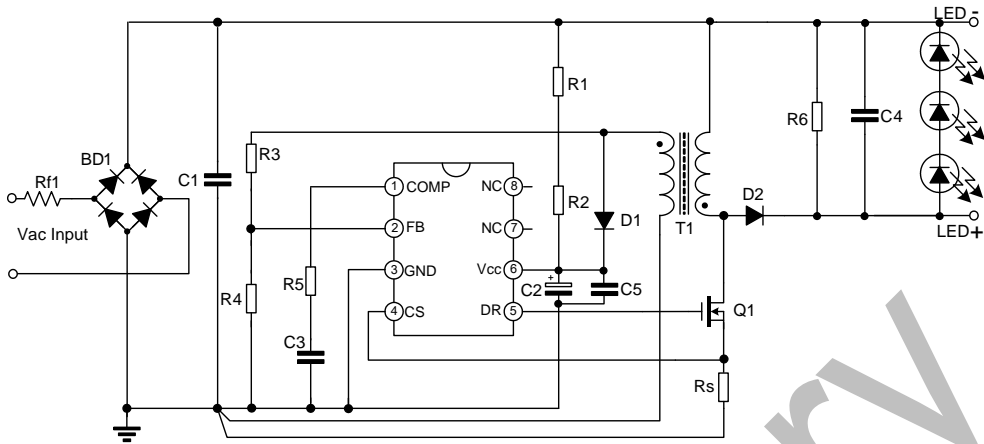


图 4: SD6910A 典型应用原理图

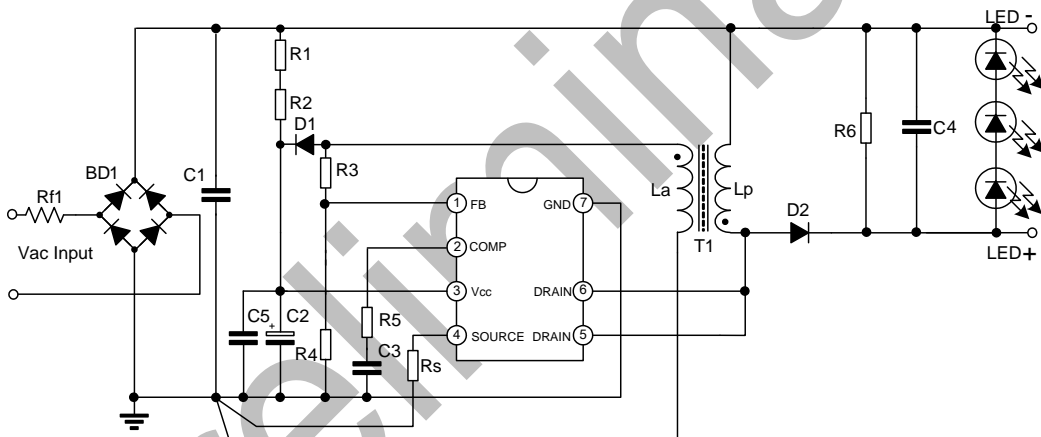


图 5: SD691XS 典型应用原理图

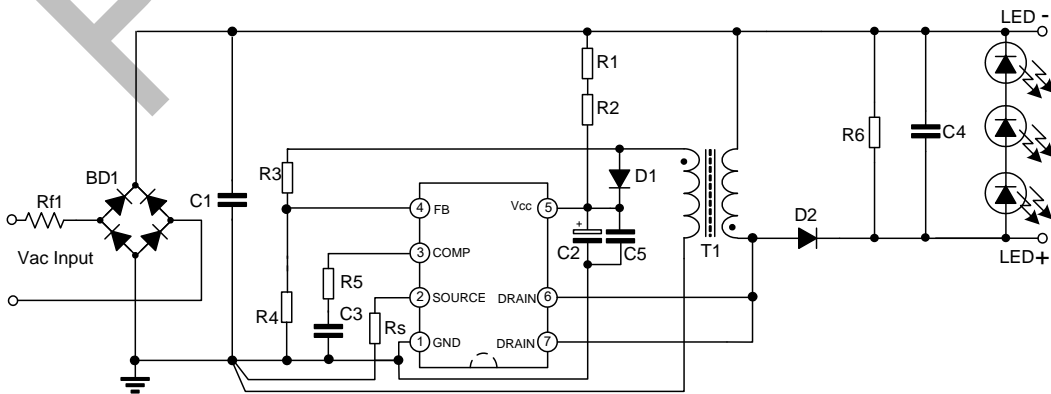


图 6: SD691XD 典型应用原理图

3. 系统设计应用笔记

3.1. VCC 的设计

VCC 脚是给 IC 供电脚，在设计时要注意以下几点：

1. R1、R2 为启动之前给 C2\C5 充电的电阻，取值越小，启动时间越短；一般取 200K 到 600K（每颗），取值过小会影响系统效率。
2. C2 为 VCC 电容，它起到滤波和储能两个作用。一般取 4.7uF~22uF 电解电容，取值越大，启动时间越长；取值不能过小，否则启动易发生 UVLO。LAY 板时注意尽量靠近 IC 放置，同时建议并联陶瓷 C5 防止高频干扰。
3. 当 VCC 达到 15.9V 时，系统开始工作；当 VCC 下降到 7.8V 时，系统停止工作。VCC 过压保护点为 26.5V（注意 VCC 电压纹波）。正常工作时，建议把 VCC 电压设定在 18V 左右。
4. VCC 辅助绕组供电回路中，建议增加一颗电阻，可以减小辅助源二极管正向峰值电流，同时可以防止由开关噪声引起的 VCC 过高。
5. VCC 供电回路设计不合理，可能会导致系统无法正常工作。

3.2. FB 的设计

1. FB 脚为“零电流开通检测”输入端，典型应用电路如下图所示。当此脚电位低于内部基准 Vref 时，开通 MOS 管，使系统工作在临界连续模式。
2. FB 脚也为峰值电流补偿输入脚，通过调节 R3 的大小来改变补偿量。R3 减小，补偿量增加；反之，R3 增大，补偿量会减小。调节 R3 电阻可以将输入电压线性调整率调好。
3. LED 开路保护：反激变压器的辅助绕组可以反射输出电压，当输出 LED 开路时，输出电压会不断上升，则 FB 脚电压也会相应上升，当 FB 电压高于内部基准时（1.46V），就会进入 FB 过压保护，则认定为输出处于开路状态并保护，且可以自动恢复。
4. LED 短路保护：反激变压器辅助绕组可以反射输出电压，当输出 LED 短路时，FB 脚会出现低压状态，当 FB 电压低于内部基准 0.2V 且超出内部设定时间，IC 就会认为输出处于短路状态。关闭系统，等待 VCC 重启。
5. 在 LAY 板时，R3、R4 要靠近 FB 脚放置。要远离高压母线以及 MOS 管的漏极区域。

 


图 7：FB 外围电路

3.3. Vcc 电压、FB 分压网络以及辅助绕组匝比设置

对于“典型应用”的系统，下面介绍了一些关键参数的设计过程，其中包括：FB 分压网络（R3、R4）、辅助绕组与主电感匝比（n2/n1）以及最终 Vcc 电压确定。

已知参数：

最大输出电压：Vo（根据实际 LED 灯串确定）

空载输出电压：Vo1，并且 Vo1 ≥ Vo + 8V（要确保公式成立）

辅助绕组电压：Va（指空载时电压，一般建议取值为 20V）

FB 过压基准：V_{FB_OVP}（内部设置为 1.46V）

3.3.1. R3、R4 设置

$$\frac{R_3 + R_4}{R_4} = \frac{V_a}{V_{FB_OVP}} \quad (1)$$

$$R_3 = \left(\frac{V_a}{V_{FB_OVP}} - 1 \right) \times R_4 \quad (2)$$

假设 R4=20K，

$$R_3 = \left(\frac{20}{1.46} - 1 \right) \times 20K \approx 254K \quad (3)$$

3.3.2. 匝比设置

$$n = \frac{n_2}{n_1} = \frac{V_{O1}}{V_a} \quad (4)$$

假设 Vo=80V、Vo1=Vo+8V，

$$n = \frac{80V + 8V}{20V} = 4.4 \quad (5)$$

3.3.3. VCC 电压

$$V_{cc} = \frac{V_o}{n} = \frac{80V}{4.4} \approx 18.2V \quad (6)$$

3.4. COMP 的设计

1. COMP 脚为内部跨导放大器输出端，外接 RC 作补偿。建议在 LAY 板时，在空间许可的前提下，采用下图所示电路结构，可以消除由于 LAY 板不合理带来的高频噪声影响。
2. 电容 C3 取值，一般建议在 1uF~2.2uF 之间；电容 C6 取值，一般建议在 1nF~10nF 之间；电阻 R5 取值，一

般建议在 0~1K 之间。

3. 所有补偿电路元件都要靠近 IC 的 COMP 脚和 GND 放置，不可距离太远，否则有可能会造成系统不稳定等现象。

 


图 8: COMP 外围电路

3.5. SOURCE 的设计

SOURCE 为功率管电流采样输入脚，用于控制输出 LED 电流，典型输出电流计算公式，参考下面：

$$I_o = \frac{1}{2} \times \frac{0.1}{R_s} \quad (7)$$

若输出电流值已经确定，同样可以根据公式求出需要的采样电阻值 R_s 。

3.6. GND 的设计

GND 为芯片接地脚，与辅助绕组以及主功率回路地线建议分开接地，避免造成干扰的可能。地线与高压线以及 MOS 管的漏极要保持一定的距离。

3.7. 电感的设计

输出滤波电感的设计，请参考下面简单设计流程：

已知条件：

输入电压范围： V_{ac_min} ， V_{ac_max}

额定输出电压： V_o

输出电流： I_o

效率： η

预先设定最低开关频率 f_{s_min} ，计算相应的导通时间 T_{on} ：

$$T_{on} = \frac{V_o + V_F}{(\sqrt{2}V_{ac_min} + V_o + V_F) \times f_{s_min}} \quad (8)$$

计算电感量 L：

$$L = \frac{(V_{ac_min} \times T_{on})^2 \times \eta \times f_{s_min}}{2 \times P_O} \quad (9)$$

根据磁芯有效面积 (Ae) 以及最大磁通密度 Bmax 可以确定原边绕组线圈匝数:

$$N_p = \frac{\sqrt{2} \times V_{in_min} \times T_{on}}{Ae \times B_{max}} \quad (10)$$

辅助供电绕组设计:

$$N_a = \frac{V_{CC} \times N_p}{V_o} \quad (11)$$

VCC 取值请参考规格书, 一般建议在 18V 左右。

3.8. PCB 布版及 EMI 常规注意事项

1. CS 采样电阻要靠近 IC 采样脚, 同时采样路径要尽可能的短。
2. 芯片 COMP 脚附件或下面尽量不要走高频高压线。
3. MOS 管漏极与整流二极管阳极连接端面积要小。
4. 主功率回路 (Loop1&Loop2) 路径要尽可能短, LAY 板时, 可以将整流桥后电容 (C1) 靠近变压器、MOS 管及二极管侧放置。
5. 采样电阻接地端以及辅助绕组接地端需要跟 IC 其余外围器件接地端分开走线。

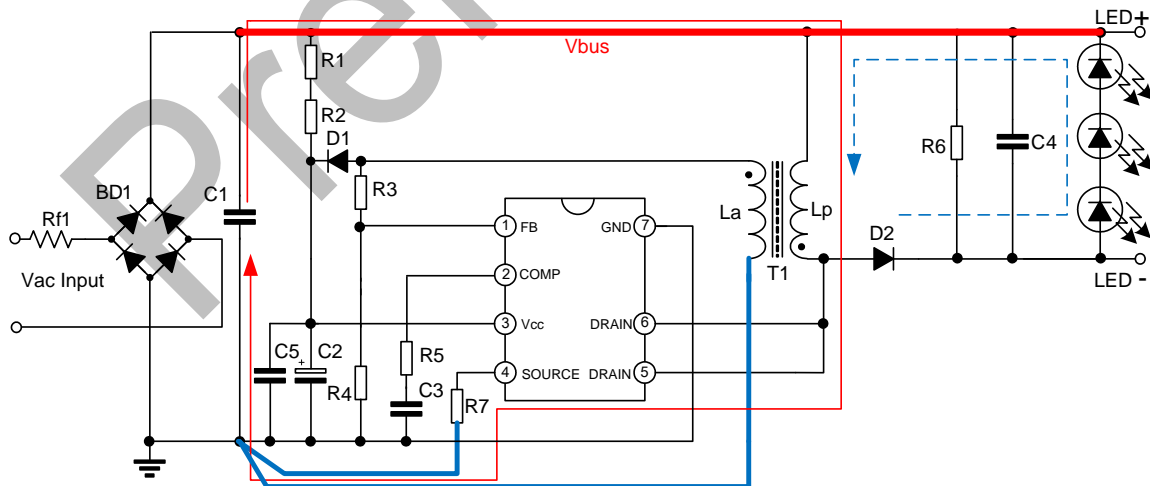


图 9: GND 走线以及主功率回路示意图 (以 SD691XS 为例)

3.9. 环境湿度及抗干扰的注意事项

系统的设计需要考虑外界不良因素对系统正常工作的影响。目前对系统影响最显著的就是环境湿度。

高湿环境下，各个焊盘及引线之间可能会存在“通路”，此“通路”一般由水、或助焊剂、或其余异常因素组成。此通路的阻抗较大，对 IC 大多数管脚不会有大的影响。但是对一些高阻的管脚以及高灵敏性的管脚会有明显的影响。

以 SD691XS 系列为例，易受影响的管脚如下：

1. COMP

COMP 呈现高阻态，所以其比较容易接收到外界的异常信号。高湿环境下，PCB 上裸露的焊盘（靠近 COMP 脚的）和走线与 COMP 之间就可能存在异常“通路”。如果这些焊盘相对于 COMP 的电压差异较大或者本身有很强的干扰信号，那么就会引起 COMP 的异常，最终导致系统工作异常。

2. FB

FB 采样的信号关系到系统的过压保护、过零检测以及短路保护。因此保证其信号的洁净，对系统稳定工作非常重要。异常“通路”会引进异常干扰信号。从而引起系统过压点下降等问题，也就是引起 LED 灯闪或者无法启动。

下图中 A 区域是连接 FB 和 COMP 的走线以及焊盘。B 区域是高压以及存在较大干扰信号的走线和焊盘。在 PCB 布局时，B 区域需要尽量远离 A 区域。这样才能提高系统的抗干扰能力。

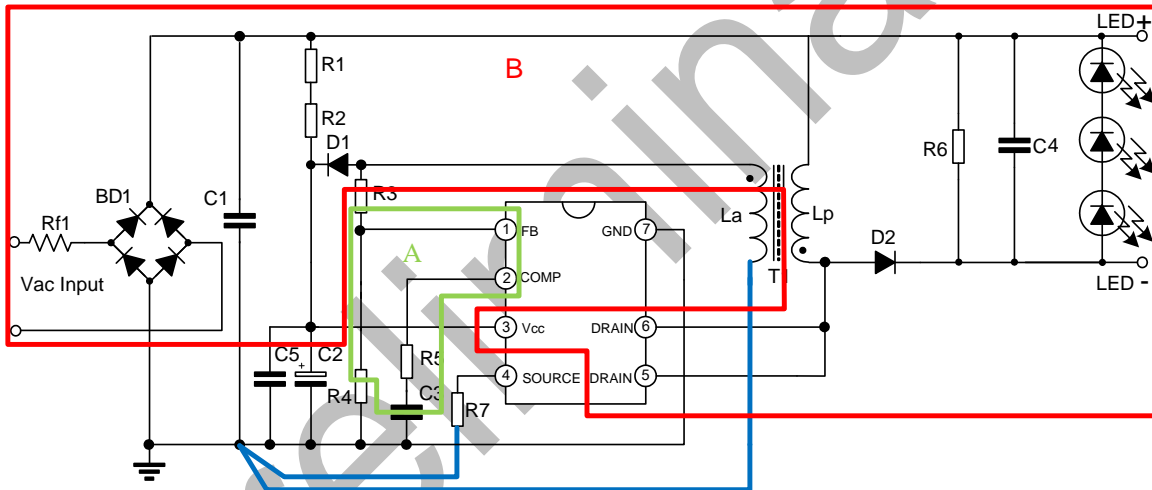


图 10：高压区域和易受干扰区域示意图（以 SD691XS 为例）

3.10. 系统调试常见问题小结

3.10.1. 提高 PF 值方法

1. 减小 AC 输入总容值，包括整流桥前面的差模电容（CX1）和后面的滤波电容（C1），在输出功率固定前提下，容值总和越大，系统 PF 值就越低；总和越小，PF 越高，但过小，低压输入会不稳定。
2. 补偿网络，包括 C3、C6 和 R5，C6 在多数系统中可以省去，而且它也不会影响 PF 值；C3 取值越大，PF 越高；R5 取值越小，PF 越高。过大的 C3，可能会引起低压启动困难。

3.10.2. 连续开关机电流过冲及低压启动调试

1. 如果输入 AC 做连续快速的开关机动作，输出 LED 电流可能出现过冲，调试办法如下：

增大 R6 阻值，直到 LED 电流没有过冲。

2. R6 增大后，同时可能会造成低压输入时，比如 90VAC，开机存在二次或多次启动。在低压启动和高压过冲问题上，可以通过寻求合适的 R6 电阻值，最终保证没有过冲，也可以一次启动（同时可以增大 VCC 电容）。

3.11. 其它设计注意事项

1. 输出滤波电容在选用时，除了考虑耐压之外，还要考虑输出电流的纹波要求；若要求输出电流纹波小，则需要的电容值就大。根据不同的应用需求来确定。同时建议用 ESR 较小的电容，以提高系统效率。
2. 由于有源功率因数校正控制，输入电容容量较小。一般选取 68nF~220nF 之间（根据输出功率确定，输出功率增大，容值相应增大）。
3. 输出电感的辅助绕组尽可能与主电感耦合好。
4. 输出端需要并联一颗较大电阻，以防止空载电压过高，比如 100K~200K。
5. IC 内部有限制最高频率功能，在某些系统中，由于效率，电感发热等因素的限制，输入高压的情况下，系统开关频率被限制，系统就会出现断续现象，属于正常现象，不影响整机性能。
6. 建议用±1%精度的采样电阻，并用多颗并联。采样电阻不要使用直插功率电阻或金属膜电阻，最好使用表贴电阻。
7. 不管在任何工作条件下，要保证系统器件的应力都没有超标，且品质可靠。

Preliminary

全世界销售机构联系方式

中国

中国 浙江杭州市黄姑山路 4 号

电话: 0571-88210880

传真: 0571-88212533

EMAIL: wangzengyao@silan.com.cn

中国 深圳 福田区天安数码城时代大厦 A 座 2003 室

电话: 0755-83476269

传真: 0755-83476058

EMAIL: zhangwei@silan.com.cn

台湾 台北市内湖区行善路 56 号 5 楼

电话: 02-8791-2482

传真: 02-8791-4431

EMAIL: lorettahuang@silan.com.tw

韩国

京畿道, Anshan-City, Sangrok-Gu, Il-dong, Anshan-1 College, Venture B/D, Room #311

邮编: 426701

电话: +82-31-409-6858 / +82-70-8671-7415

传真: +82-31-409-6857

H/P : +86-18668157153

EMAIL: yeqiliu@silan.com.cn

| | | | |
|-------|---------------|-------|---|
| 产品名称: | SD691X | 文档类型: | 系统设计参考 |
| 版 权: | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 公司主页: | http://www.silan.com.cn |

| | | | |
|------|-----|------|-----|
| 版 本: | 0.1 | 作 者: | 林星宇 |
|------|-----|------|-----|

修改记录:

1. 初稿
-

Preliminary