

宽输入电流模式升压直流-直流转换控制集成电路

CN5120

概述:

CN5120是电流模式固定频率升压或Flyback直流-直流转换控制集成电路。CN5120的输入电压范围是4.5V至32V，外围元器件少，应用简单。

CN5120内部包括带隙基准电压，330KHz的振荡器，电流模式控制单元，芯片关断电路，软启动电路和栅极驱动电路等。电流控制模式提高了系统的瞬态响应，简化了回路补偿。芯片内部的软启动电路减小了上电时的浪涌电流。其他功能包括芯片关断功能，输出过压保护功能，内置5V电压调制器和斜坡补偿等。

CN5120采用10管脚SSOP封装。


应用:

- TFT-LCD 偏置电压源
- XDSL 电源
- 医疗仪器
- 数字摄像机
- 手持式设备

特点:

- 峰值电流模式升压直流-直流控制器
- 输入电压范围: 4.5V 到 32V
- 开关频率: 330kHz
- 输出电压精度: $\pm 2\%$
- 每个周期电感电流限制功能
- 内部斜坡补偿功能
- 内部软启动电路
- 内置 5V 电压调制器
- 极低关断电流
- 工作温度范围:
-40°C 至 85°C
- 采用SSOP-10封装
- 产品无铅，满足RoHS，不含卤素

管脚排列

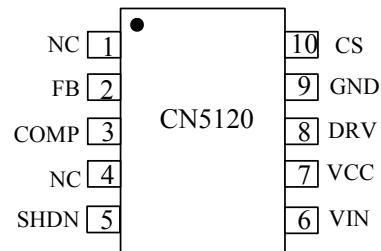

典型应用电路

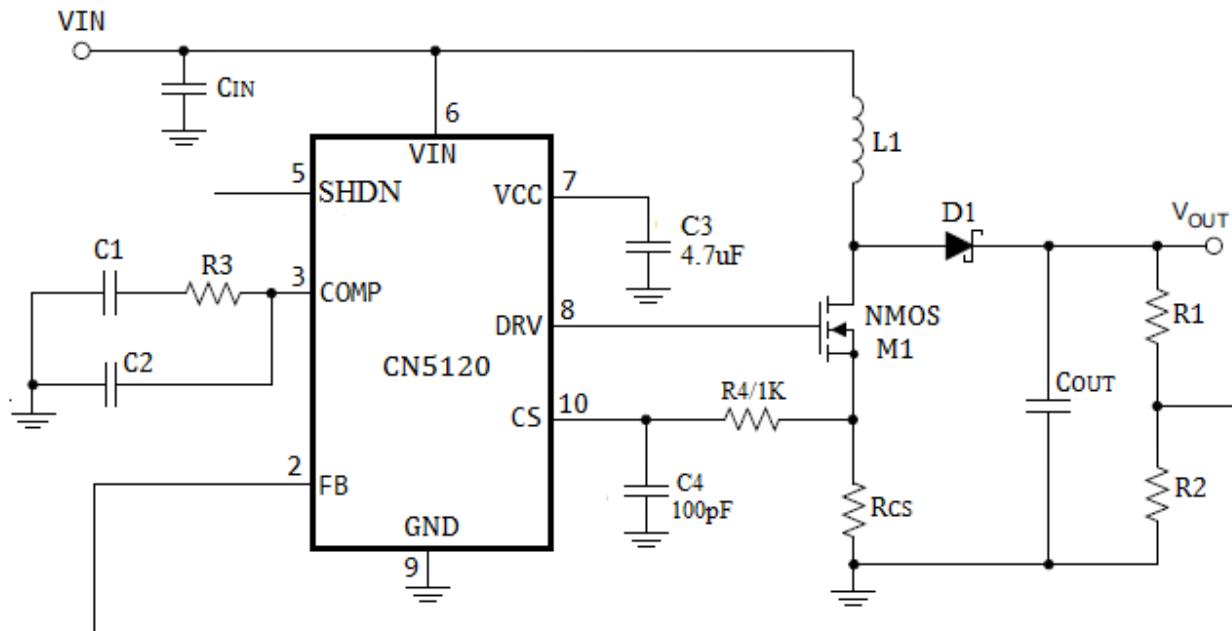


图 1 典型应用电路

订购信息:

型号	包装	工作环境温度
CN5120	盘装, 每盘 3000 只	-40°C 到 +85°C

管脚描述

序号	名称	功能描述
1	NC	没有连接。
2	FB	输出电压反馈管脚。输出电压反馈到此管脚。通常此管脚连接到外部电阻分压网络以检测输出电压。
3	COMP	回路频率补偿管脚。此管脚到地之间连接频率补偿网络。
4	NC	没有连接。
5	SHDN	芯片关断管脚。将此管脚接到高电平, CN5120进入关断模式。在关断模式, 内部电路模块, 包括5V电压调制器, 全部被禁止工作, 消耗的电流极低。将此管脚接到低电平, CN5120进入正常工作模式。
6	VIN	输入电压正极。输入电源正极, 输入电压范围是4.5V 至 32V。此管脚到地之间需要滤波电容。
7	VCC	5V电压调制器输出。此管脚到地之间需要连接一个4.7uF或10uF的电容。当输入电压在5.5V到32V之间时, 此管脚输出5V电压; 当输入电压低于5.5V时, 此管脚电压可能低于5V。
8	DRV	栅极驱动管脚。将此管脚连接到外部N沟道场效应晶体管的栅极。
9	GND	地。输入电源负极。
10	CS	电感电流检测管脚。从CS管脚检测电感电流用于电流控制和过流保护。

极限参数

VIN 管脚电压	-0.3V to 36V	最大结温	150°C
其他管脚电压	-0.3V to 6.5V	存储温度	-65°C 至 150°C
工作环境温度	-40°C to 85°C	焊接温度	260°C
热阻(Junction to Case)	200°C/W		

超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围，在这样的极限条件下工作，器件的技术指标将得不到保证，长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。

电气参数

(VIN=12V, TA=-40°C 至 85°C, 除非另有注明)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
输入电压范围	VIN		4.5		32	伏特
工作电流	I _{VIN}	V _{FB} =1.3V, V _{SHDN} =0V	700	810	920	微安
关断电流	I _{SD}	SHDN=3V, VIN=12V	3.6	5.2	6.8	微安
		SHDN=3V, VIN=30V	9	13	17	
开关频率	f _{SW}	正常工作	285	330	375	KHz
最大占空比	D _{MAX}			93		%
最小导通时间	T _{MIN}			100		纳秒
软启动时间	T _{SS}			9.5		毫秒
电感电流过流阈值	V _{CS(OC)}	测量CS管脚电压	170	180	190	毫伏
FB管脚						
反馈电压	V _{FB}	正常工作	1.181	1.205	1.229	伏特
FB管脚偏置电流	I _{FB}		-100	0	+100	纳安
SHDN管脚						
SHDN输入高电平	V _{IH}		2.3		6	伏特
SHDN输入低电平	V _{IL}		0		0.5	伏特
SHDN管脚偏置电流	I _{SHDN}		-100	0	+100	纳安
DRV管脚						
输出电流		V _{DRV} =4V		0.8		安培
吸收电流		V _{DRV} =1V		1.5		安培
下降时间	t _f	C _{DRV} =2nF		25		纳秒
上升时间	t _r	C _{DRV} =2nF		32		纳秒
VCC管脚						
输出电压	VCC	I _{VCC} =0.1mA to 4mA, VIN=5.5V to 32V	4.7		5.3	伏特
负载调制特性		I _{VCC} =0.1mA to 4mA,		5		欧姆
输入电源调制特性		VIN=6V to 32V, I _{VCC} =3mA		6		毫伏
输入电源抑制比	PSRR	I _{VCC} =3mA, f _{IN} =10kHz		-35		dB
启动时间	t _{START}	VCC=0 to 4.5V, C _{OUT} =4.7uF		5		毫秒

详细描述

CN5120是电流模式固定频率升压或Flyback直流-直流转换控制集成电路。CN5120的输入电压范围是4.5V至32V，外围元器件少，应用简单。

CN5120内部包括带隙基准电压，误差放大器，330KHz振荡器，电流模式控制单元，斜坡补偿电路，芯片关断电路，软启动电路和栅极驱动电路等。电流控制模式提高了系统的瞬态响应特性，简化了回路补偿。芯片内部的软启动电路减小了上电时的浪涌电流。其他功能包括芯片关断功能，输出过压保护功能，内置5V电压调制器和斜坡补偿等。

内部电压比较器监测输出电压，如果输出电压大于设计值的1.065倍，DRV管脚输出低电平，外部N沟道场效应晶体管关断；只有当输出电压下降到设计值的1.01倍以下时，才允许DRV管脚输出高电平。

应用信息

输入电压范围

CN5120可用来实现升压或Flyback模式直流-直流转换控制，输入电压范围为4.5V 至 32V。

关断功能

SHDN管脚是高有效的芯片关断输入端。将此管脚接到高电平，CN5120进入关断模式。在关断模式，内部电路模块，包括5V电压调制器，全部被禁止工作，工作电流极低。将此管脚接到低电平，CN5120进入正常工作模式。

+5V电压调制器

CN5120内部有一个+5V的电压调制器，此电压调制器在VCC管脚输出+5V电压，最大可输出4毫安电流，为芯片内部低压电路和栅极驱动电路供电。

在VCC管脚到地之间需要连接一个4.7μF或10uF电容。

不建议使用VCC管脚为外部电路供电，否则可能影响栅极驱动能力。

当CN5120被关断时(SHDN=high)，5V调制器也被关断。

设置输出电压

输出电压由连接到FB管脚的外部电阻分压网络设置，如图1所示。其计算公式为：

$$V_{OUT} = V_{ref} \times \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

其中，Vref是芯片内部基准电压，其典型值为1.205V。Vref的精度是±2%，另外，R1和R2的误差也会影响输出电压的精度。

原理上输出电压可以高达100V或以上，但是当输出电压高时，所需要的N沟道场效应晶体管(MOSFET)的Qg会比较大，开启电压也会比较高，所以最高输出电压的设置受限于DRV管脚的驱动能力。

N沟道场效应晶体管驱动 (DRV管脚)

CN5120内部集成有N沟道场效应晶体管(MOSFET)栅极驱动电路，驱动信号通过DRV管脚输出。DRV管脚可以输出800毫安电流，可以吸收1.5A电流。栅极驱动电路由内部5V电压调制器供电，所以DRV管脚高电平为5V。

输出电压过压保护

CN5120内部电压比较器监测输出电压，如果输出电压大于设计值的1.065倍，DRV管脚输出低电平，外部N沟道场效应晶体管关断；只有当输出电压下降到设计值的1.01倍以下时，才允许DRV管脚输出高电平。

估算占空比

对于工作于连续导通模式(CCM)的升压直流-直流转换器，其占空比为：

$$D = 1 - \frac{V_{IN}}{V_{OUT} + V_D}$$

其中，VIN是输入电压，VOUT输出电压，VD整流二极管的正向导通电压。

所以，在输入电压最小时，占空比最大，即：

$$D_{max} = 1 - \frac{V_{INmin}}{V_{OUT} + V_D}$$

在输入电压最大时，占空比最小，即：

$$D_{min} = 1 - \frac{V_{INmax}}{V_{OUT} + V_D}$$

最大电感电流（输入电流）

CN5120通过连接于外部N沟道MOSFET的源极与地之间的电阻(图1中的R_{CS})检测电感电流(输入电流)。所以，在正常工作时，输出电流同输入电流有一定的对应关系。在理想情况下，输出功率和输入功率相等，所以：

$$I_{IN} = I_L = \frac{I_{omax}}{1 - D_{max}}$$

内部过流保护电路限制最大电感电流为0.18／R_{CS}。在实际应用中，考虑到元器件的偏差，比较合理的做法将电感电流峰值设置为：

$$I_{INpeak} = I_{Lpeak} = 1.8 \times \frac{I_{omax}}{1 - D_{max}}$$

选择电感

电感饱和电流应该大于最大输入电流的要求，最大输入电流在输入电压最低时出现。选择电感时，还要使得电感纹波电流峰-峰值不大于其最大电流的30%，即：

$$\Delta I_L = 30\% \times \frac{I_{omax}}{1 - D_{min}}$$

所以，电感值应该满足下面的公式：

$$L \geq \frac{V_{INmax} \times D_{min}}{f_{sw} \times \Delta I_L}$$

其中，f_{sw}是开关频率，典型值为330KHz。

选择电流检测电阻

CN5120采用电流控制模式，通过连接于外部N沟道场效应晶体管（MOSFET）的源极与地之间的电流检测电阻（图1中的R_{CS}）检测电感电流，检测到的电感电流信号反馈到CS管脚，既用于过流保护，也用于回路控制。当CS管脚电压超过过流保护阈值V_{CS(oc)}时，DRV管脚输出低电平，外部N沟道MOSFET被关断。所以R_{CS}应该满足的第一个条件为：

$$R_{CS} \leq \frac{V_{CS(oc)}}{I_{Lpeak}} = \frac{1 - D_{max}}{10 \times I_{omax}}$$

CN5120采用峰值电流控制模式调制输出电压，为了抑制谐波振荡(Sub-Harmonic Oscillation)，芯片内部有固定斜率的斜坡信号补偿电流回路。等效到CS管脚，斜坡信号的斜率是：

$$S_e = 5.5 \times 10^4 \text{ V/S}$$

为了避免谐波振荡，补偿斜坡的斜率S_e应该至少大于电感电流下降斜率m2的一半。因为CN5120内部的补偿斜坡斜率是固定的，所以限制了电感电流检测电阻的最大值。

等效到CS管脚，电感电流下降斜率为：

$$m2 = \frac{R_{CS} \times (V_{OUT} + V_D - V_{IN})}{L}$$

其中，

- S_e 是CN5120内部补偿斜坡的斜率，单位是V/s
- $m2$ 是电感电流下降斜率，单位是V/s
- R_{CS} 是CS管脚的电感电流检测电阻，单位是欧姆(Ω)
- V_{OUT} 是输出电压，单位是伏特(V)
- V_D 是整流二极管的正向导通电压，单位是伏特(V)
- V_{IN} 是输入电压，单位是伏特(V)
- L 是电感值，单位为亨利(H)

由于补偿斜坡的斜率至少应该为电感电流下降斜率的一半，最好为电感电流下降斜率，所以有：

$$S_e \geq \frac{1}{2} m2$$

所以，对电流检测电阻 R_{CS} 的第二个限制条件为：

$$R_{CS} \leq \frac{2 \times 5.5 \times 10^4 \times L}{V_{OUT} + V_D - V_{IN\min}}$$

总之，电感电流检测电阻 R_{CS} 应该同时满足下面两个条件：

$$R_{CS} \leq \frac{V_{CS(oc)}}{I_{Lpeak}} = \frac{1 - D_{max}}{10 \times I_{omax}}$$

和

$$R_{CS} \leq \frac{2 \times 5.5 \times 10^4 \times L}{V_{OUT} + V_D - V_{IN\min}}$$

在实际设计中，应该保留一定的裕量， R_{CS} 值应该不大于上述计算值的80%。

电流检测滤波电路

多数情况下，CS管脚的滤波电路能改善电压转换电路的性能，图1中的R4和C4即构成此滤波电路。一般滤波电路的时间常数在100纳秒即可。R4的电阻值不能大于2K欧姆。

选择整流二极管

为了较少的功耗和较高的效率，整流二极管(图1中的D1)应该选用肖特基二极管。该二极管的击穿电压应该比输出电压高几伏特，通过电流能力应该大于最大输出电流，瞬间电流应该大于电感的峰值电流：

$$I_{INpeak} = I_{Lpeak} = 1.8 \times \frac{I_{omax}}{1 - D_{max}}$$

选择N沟道场效应晶体管(MOSFET)

CN5120驱动片外N沟道场效应晶体管。一般情况下，该N沟道MOSFET的耐压值应该大于 $1.3 \times V_{OUT}$ 。流经该MOSFET的电流有效值为：

$$I_{RMS} = \frac{I_{OMAX} \times \sqrt{D_{MAX}}}{(1 - D_{MAX})}$$

所以，该N沟道MOSFET的功耗由下式给出：

$$P_D = I_{RMS}^2 \times R_{ds(on)}$$

其中， $R_{ds(on)}$ 是该MOSFET的导通电阻。根据上式可以确定该MOSFET的额定功耗和导通电阻。

选择输出电容C_{OUT}

在升压转换电路中，对输出电容的要求是由输出电压的纹波电压决定的。输出电压的纹波电压由下式给出：

$$\Delta V_{\text{OUT}} = I_{\text{O MAX}} \left(\frac{1}{f_{\text{sw}} \cdot C_{\text{OUT}}} + \frac{r_{\text{esr}}}{1 - D_{\text{MAX}}} \right)$$

上式中的第一项是输出电容值决定的纹波电压，第二项是由输出电容的串联等效电阻(ESR)决定的纹波电压。多数情况下，用一种电容即可满足纹波电压的要求；在某些情况下，使用两种电容并联，可以明显改善纹波电压。例如，用ESR比较低的陶瓷电容可以减小由ESR引起的纹波电压，同时，使用一个与陶瓷电容并联的电解电容提供足够的电容值，又可以减小由电容值决定的纹波电压。

输出电容的纹波电流的有效值为：

$$I_{\text{RMS}(C_{\text{OUT}})} \approx I_{\text{O MAX}} \cdot \sqrt{\frac{V_0 - V_{\text{IN(MIN)}}}{V_{\text{IN(MIN)}}}}$$

所以，输出电容处理纹波电流的能力应该大于上式的有效值。

选择输入电容C_{IN}

输入电容值取决于输入电源的输出阻抗和电源线的长度，一个低ESR的电容或者两种电容并联可以满足要求，一般情况下，电容值在10uF到100uF。

输入电容纹波电流的有效值可用下式估算：

$$I_{\text{RMS}(C_{\text{IN}})} = 0.3 \cdot \frac{V_{\text{IN(MIN)}}}{L \cdot f} \cdot D_{\text{MAX}}$$

所以，输入电容处理纹波电流的能力应该大于上式的有效值。

当输入电源突然接入时，输入电源对输入电容充电，瞬间电流可能很大，在此种情况下，有些钽电容可能会失效，所以选用钽电容作为输入电容时，需要留意。

设计频率补偿网络

图2示出了同CN5120构成的升压直流-直流转换器频率响应有关的电路。

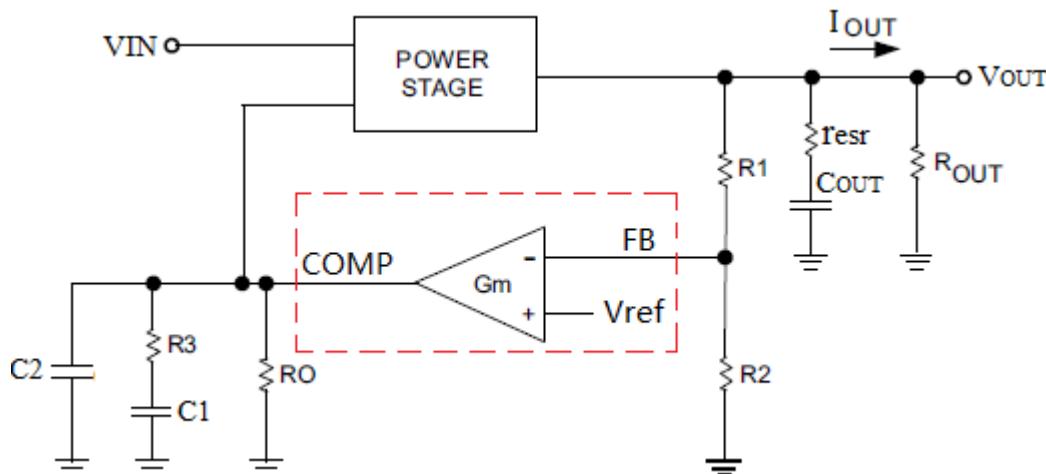


图 2 频率响应相关电路

如韵电子 CONSONANCE

电感 L, 输出电容 C_{OUT} 和负载电阻 R_{OUT} 构成一个极点和两个零点, 它们是:

- 输出电容 C_{OUT} 和负载电阻 R_{OUT} 构成的极点:

$$\omega_{p1} = \frac{2}{R_{OUT}C_{OUT}}$$

- 输出电容 C_{OUT} 和其串联等效电阻(ESR)构成的零点:

$$\omega_{z1} = \frac{1}{r_{esr}C_{OUT}}$$

如果输出电容是低 ESR 的陶瓷电容, 此零点可以忽略。

- 一个右半平面的零点:

$$\omega_{z2} = \frac{R_{OUT}(1-D)^2}{L}$$

在上面三个公式中, R_{OUT} 是负载电阻, C_{OUT} 是输出电容值, r_{esr} 是输出电容的串联等效电阻, D 是转换器的占空比, L 是电感值。

在图 2 所示的电路中, 电容 $C1, C2$ 和电阻 $R3$ 构成频率补偿网络。频率补偿网络的设计步骤如下所示:

步骤 1: 根据上面三个公式, 计算 ω_{p1} , ω_{z1} 和 ω_{z2}

步骤 2: 确定转换器整个回路开环增益的 0dB 频率

为了保证系统的稳定性, 整个回路开环增益应该以-20dB/10倍频的斜率与横轴相交。由于右半平面零点的存在, 整个回路开环增益0dB频率应该在 $0.3 \times \omega_{z2}$ 和 $0.4 \times \omega_{z2}$ 之间。

步骤3: 计算 $R3$ 的电阻值, 单位为欧姆(Ω)

$$R3 = 276.6 \cdot V_{OUT} \sqrt{\frac{\omega_c^2}{\omega_{p1}^2} + 1}$$

步骤4: 计算 $C1$ 的电容值, 单位为法拉 (F)

$$C1 = \frac{1}{R3 \cdot \omega_{p1}}$$

步骤5: 计算 $C2$ 的电容值, 单位为法拉 (F)

$R3$ 和 $C2$ 构成一个极点以抵销输出电容 C_{OUT} 和其串联等效电阻(ESR)构成的零点 ω_{z1} 。 $C2$ 的电容值可由下式计算:

$$C2 = \frac{1}{R3 \cdot \omega_{z1}}$$


如果使用低ESR的输出电容, 可以忽略 ω_{z1} , 因此, $C2$ 也可以被省略。

PCB设计考虑

PCB设计对保证转换器的正确功能和良好性能非常关键。针对图1所示的应用电路，应按照下面指引设计PCB。

- 所有流经大电流的节点，其铜皮要尽量短，足够宽。由于这些节点的电流变化很快，这些节点的寄生电感必须尽量小。即输入电容，电感，MOSFET，二极管和输出电容的铜皮要尽量短，足够宽。铜皮面积小也有助于降低电磁辐射。
- 为降低电磁辐射，连接MOSFET的铜皮面积要尽量小。
- 流经大电流地的功率地应该同模拟地分开返回系统地。输入电容，输出电容和电流检测电阻的接地端要尽量靠近。这里可以把输入电源负极作为系统地。
- CN5120的GND管脚，R2, C1, C2, C3和C4的接地端连接到一起与功率地分开，单独返回系统地。
- 对于输出电流比较大的应用，最好使用多层PCB。
- R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3和C4要尽量靠近CN5120。

封装信息

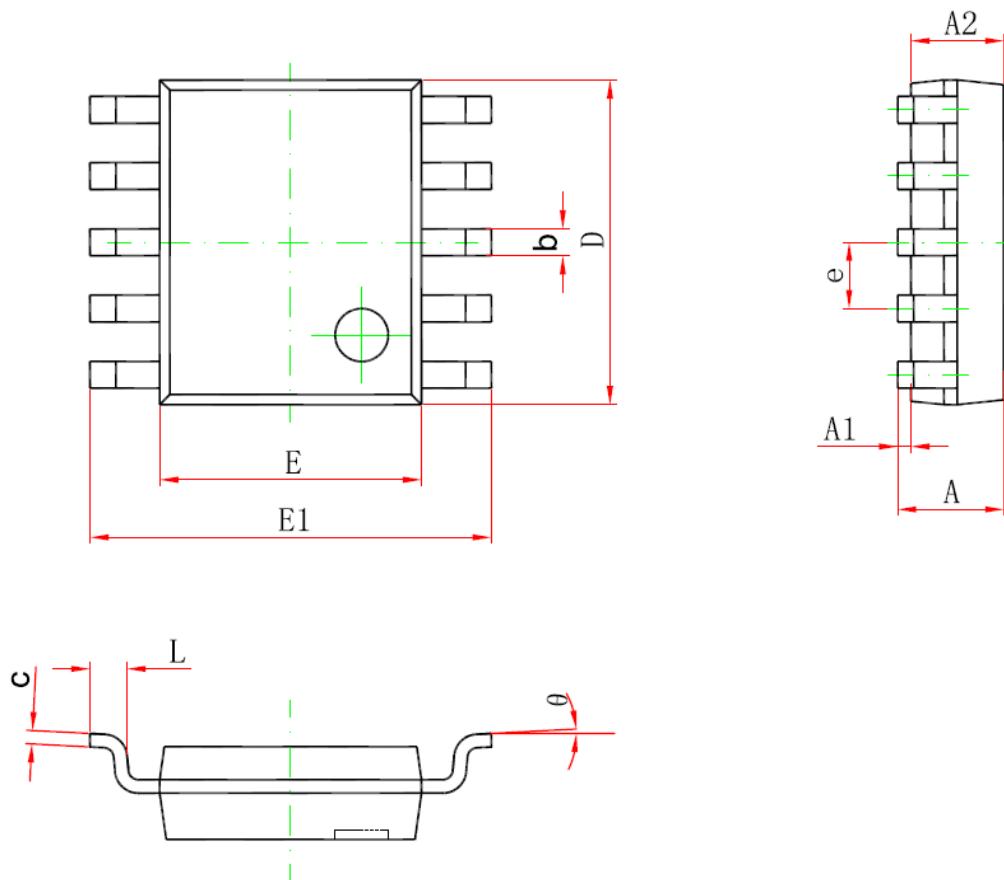

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.300	0.450	0.012	0.018
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.201
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.000 (BSC)		0.039 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	1°	8°

本文中所描述的电路仅供参考，上海如韵电子有限公司对使用本文中所描述的电路不承担任何责任。
上海如韵电子有限公司保留对器件的设计或者器件的技术规格书随时做出修改而不特别通知的权利。